

# D/A- konverter 1

## Indholdsfortegnelse

1.0 Indledning, side 2

2.0 Summationskobling, side 3

2.1 Eksempel 1, side 7

2.2 Facitliste til eksempel 1, side 8

2.3 Eksempel 2, side 9

2.4 Facitliste til eksempel 2, side 10

3.0 Opgaver, side 11

4.0 Facitliste, side 14

## 1.0 Indledning

Elektronik kan groft deles op i to hovedområder. Det drejer sig om analogteknik og digitalteknik.


I praksis vil mange kredsløb indeholde begge områder. Derfor er det nødvendigt at have en "omsætter" mellem de to teknikker.

Der findes en række færdige kredsløb, som kan klare omsætningen.

I dette afsnit vises de grundlæggende kredsløb, der ligger til grund for de "færdige" kredsløb.

Et kredsløb, som omsætter fra et digital- til et analog signal, benævnes D/A-konverter.

## 2.0 Summationskobling

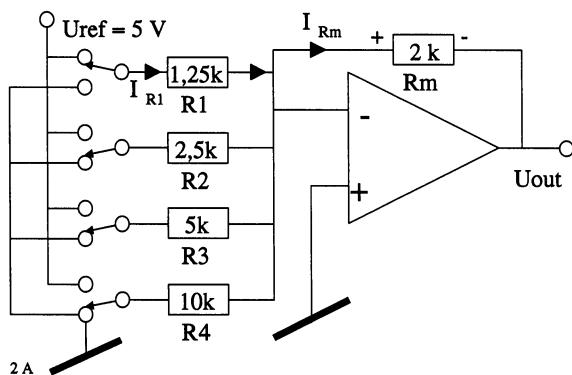

Tegningen viser en 4 bit D/A-konverter med vægtede modstande.

Ved hjælp af en omskifter kan modstandene enten kobles til en referencespænding eller til stel.

Med omskifteren i den viste stilling, svarer det til, at der er en binær værdi på "1000" på indgangen. ( Decimalværdien 8 ).

Udgangsspændingen kan beregnes, v.h.a strømmene i kredsløbet, eller ved at foretage beregninger på forstærkningen.

Strømmen i  $R_1$  er bestemt af  $R_1$  og  $U_{ref}$ , fordi indgangen af operationsforstærkeren ligger på "virtuel stel".

$$I_{R1} = \frac{U_{ref}}{R_1} = \frac{5 \text{ V}}{1,25 \text{ k}} = \underline{\underline{4 \text{ mA}}}$$


Da strømmen ikke løber ind i operationsforstærkeren, fortsætter den gennem  $R_m$  ind i operationsforstærkerens udgang.

Der er plus hvor strømmen løber ind i modstanden, og minus hvor den løber ud.

Udgangsspændingens størrelse bestemmes af strømmen i  $R_m$ .

$$U_{out} = -I_{Rm} \times R_m = -4 \text{ mA} \times 2 \text{ k}\Omega = \underline{\underline{-8 \text{ V}}}$$

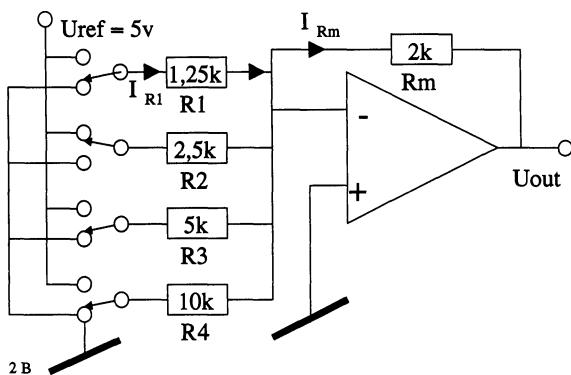Minuset angiver at der er fasedrejning i opstillingen.



**Hvor stor er strømmen i R2 med omskifteren i den viste stilling?**

$$IR2 = \underline{\hspace{10cm}}$$

$$IR2 = \frac{U_{ref}}{R2} = \frac{5\text{ V}}{2,5\text{ k}} = \underline{2\text{ mA}}$$

**Hvor stor er spændingen på udgangen, når IR2 er 2 mA?**

$$U_{out} = \underline{\hspace{10cm}}$$

$$U_{out} = -IR_m \times R_m = -2\text{ mA} \times 2\text{ k}\Omega = \underline{-4\text{ V}}.$$

**Beregn IRm samt Uout for binær værdien "0010" og "0001".**

$$IR_m "0010" = \underline{\hspace{10cm}}$$

$$U_{out} \text{ for } "0010" = \underline{\hspace{10cm}}$$

$$IR_m "0001" = \underline{\hspace{10cm}}$$


$$U_{out} \text{ for } "0001" = \underline{\hspace{10cm}}$$

$$IR_m = IR_3 = \frac{U_{ref}}{R_3} = \frac{5V}{5k} = \underline{1mA}$$

$$U_{out} = -IR_m \times R_m = -1mA \times 2k\Omega = \underline{-2V}$$

$$IR_m = IR_4 = \frac{U_{ref}}{R_4} = \frac{5V}{10k} = \underline{0.5mA}$$
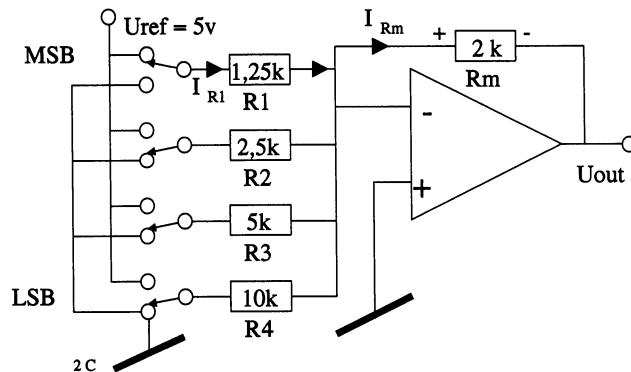
$$U_{out} = -IR_m \times R_m = -0.5mA \times 2k\Omega = \underline{-1V}$$



Beregnes forstærkningen i kredsløbet, kan udgangsspændingen findes.

MSB betyder Most Signifikant Bit.

LSB betyder Lowest Signifikant Bit.


### **Beregn spændingsforstærkningen fra MSB.**

$$AMSB = \underline{\hspace{10cm}}$$

$$AMSB = -\frac{R_m}{R_1} = -\frac{2k}{1.25k} = \underline{-1.6g}$$

Forstærkningen bliver -1,6 gange. Minuset angiver at der er fasedrejning på  $180^0$  fra - indgang til udgang.
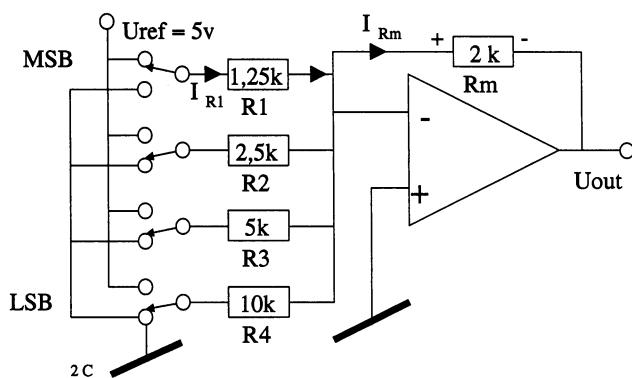
$$U_{outMSB} = AMSB \times U_{ref} = -1.6 \times 5V = \underline{-8V}$$



Kombineres de to formler, får man følgende.

$$U_{outMSB} = A_{MSB} \times U_{ref}$$

$$U_{outMSB} = -\frac{R_m}{R_1} \times U_{ref}$$

$$U_{outMSB} = -\frac{2 \text{ k}}{1.25 \text{ k}} \times 5 \text{ V} = \underline{-8 \text{ V}}$$

Beregnes værdien af LSB på udgangen dividerer man værdien af MSB med 8. Her bliver  $LSB = \underline{-1 \text{ V}}$

Kender man den maksimale spænding på udgangen, beregnes værdien af LSB ved at dividere med 15.

Er alle indgange "Hi", er max udgangsspænding  $-15 \text{ V}$


$$LSB = \frac{-15 \text{ V}}{15} = \underline{-1 \text{ V}}$$

2. bit får værdien  $2 \times LSB = \underline{-2 \text{ V}}$

3. bit får værdien  $4 \times LSB = \underline{-4 \text{ V}}$

MSB får værdien  $8 \times LSB = \underline{-8 \text{ V}}$

## 2.1 Eksempel 1

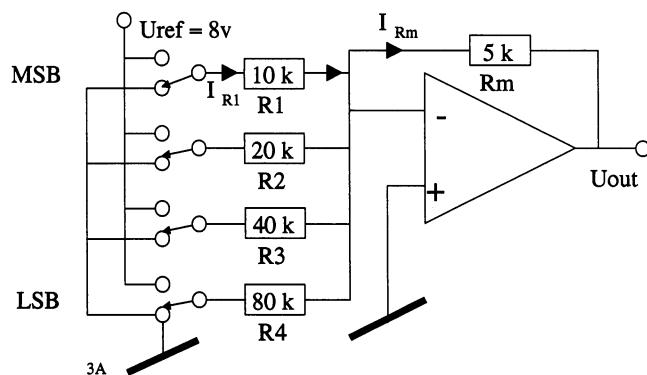

Beregn værdien af LSB, bit 2, bit 3 og MSB.

Beregn  $U_{out}$  når indgangen har binærværdien "1001".

Beregn  $U_{out}$  når indgangen har binærværdien "1111".

LSB = \_\_\_\_\_

Bit 2 = \_\_\_\_\_

Bit 3 = \_\_\_\_\_

MSB = \_\_\_\_\_

"1001" = \_\_\_\_\_

"1111" = \_\_\_\_\_

## 2.2 Facitliste til eksempel 1

$$U_{outLSB} = -\frac{R_m}{R \cdot 4} \times U_{ref}$$

$$U_{outLSB} = -\frac{5 \text{ k}}{80 \text{ k}} \times 8 \text{ V} = \underline{-0,5 \text{ V}}$$

$$U_{out \text{ bit } 2} = U_{outLSB} \times 2 = -0,5 \text{ V} \times 2 = \underline{-1,0 \text{ V}}$$

$$U_{out \text{ bit } 3} = U_{outLSB} \times 4 = -0,5 \text{ V} \times 4 = \underline{-2,0 \text{ V}}$$


$$U_{outMSB} = U_{outLSB} \times 8 = -0,5 \text{ V} \times 8 = \underline{-4,0 \text{ V}}$$

$$\text{"1001"} = U_{outMSB} + U_{out \text{ LSB}} = -4,0 \text{ V} + (-0,5 \text{ V}) = \underline{-4,5 \text{ V}}$$

$$\text{"1111"} = \text{MSB} + \text{bit } 3 + \text{bit } 2 + \text{LSB}$$

$$\text{"1111"} = -4,0 \text{ V} + (-2,0 \text{ V}) + (-1,0 \text{ V}) + (-0,5 \text{ V}) = \underline{-7,5 \text{ V}}$$

## 2.3 Eksempel 2

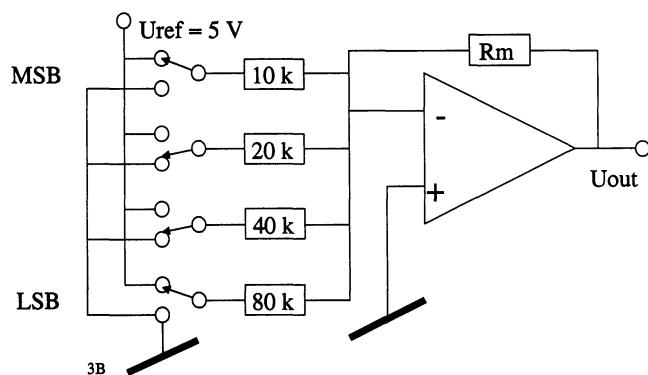

Opgaven går bl. a. ud på at beregne  $R_m$ , så den viste indgangskombination giver  $-4,5$  V på udgangen.

Binærværdien på indgangen = \_\_\_\_\_

Decimalværdien på indgangen = \_\_\_\_\_

Værdien af LSB = \_\_\_\_\_

Værdien af MSB = \_\_\_\_\_

A = \_\_\_\_\_

$R_m$  = \_\_\_\_\_

## 2.4 Facitliste til eksempel 2

Den binære værdi på indgangen er 1001 = 9

Når binær værdien på indgangen og udgangsspændingen er fundet, kan værdien af LSB beregnes.

$$\text{LSB} = \frac{U_{\text{out}}}{9} = \frac{-4,5 \text{ V}}{9} = -0,5 \text{ V}$$

$$\text{MSB} = \text{LSB} \times 8 = -0,5 \text{ V} \times 8 = -4 \text{ V}$$

MSB er 5 V. Når de andre indgange er 0 V, kan URm beregnes.

$$UR_m = U_{\text{out}} = -4 \text{ V}$$

Forstærkningen fra MSB er

$$A = \frac{U_{\text{ref}}}{U_{\text{out}}} = \frac{-4 \text{ V}}{5 \text{ V}} = -0,8 \text{ g}$$

$$A = -\frac{R_m}{R_1} = -0,8 \text{ g}$$


Ved omskrivning fås

$$R_m = A \times R_1 = 0,8 \times 10 \text{ k}\Omega = 8 \text{ k}\Omega$$

Minuset angiver fasedrejningen. Derfor medtages det ikke her.

## 3.0 Opgaver


### Opgave 1

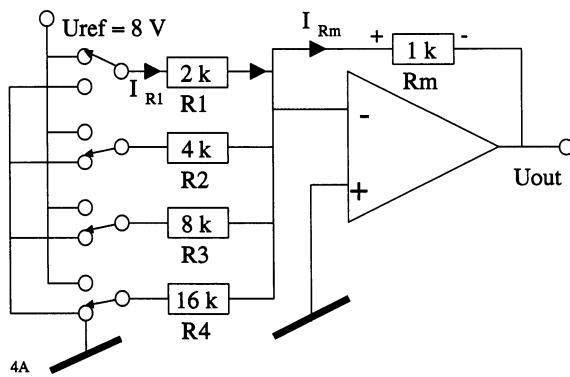

$I_{R1} = \underline{\hspace{10cm}}$


$U_{out} = \underline{\hspace{10cm}}$

### Opgave 2

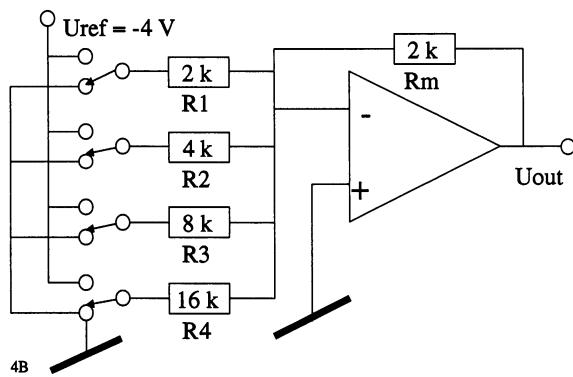

Værdien af LSB =  $\underline{\hspace{10cm}}$

Værdien af MSB =  $\underline{\hspace{10cm}}$

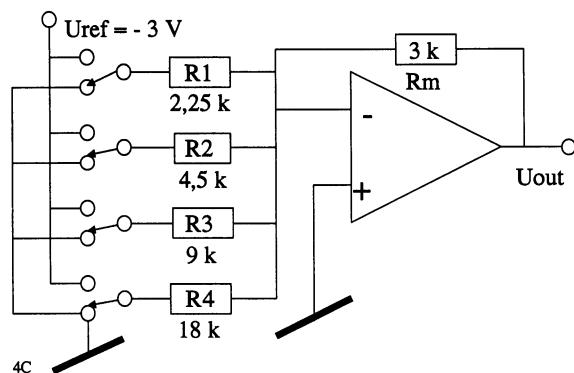
**Opgave 3**

Max spændingen på udgangen = \_\_\_\_\_

Max strøm i  $R_m$  = \_\_\_\_\_

**Opgave 4**


Bergn  $R_m$  så  $u_{out}$  bliver 9 V.

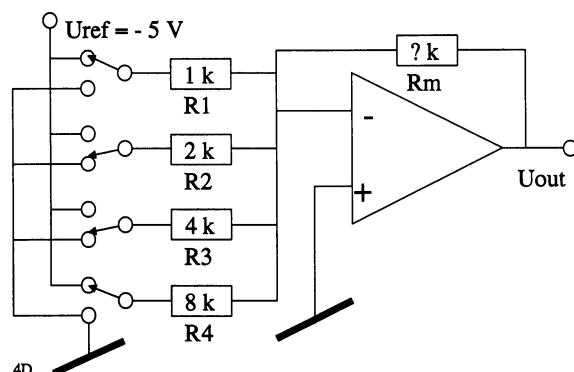

$R_m$  = \_\_\_\_\_

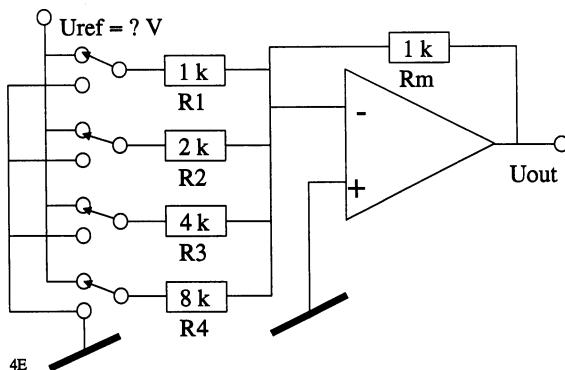**Opgave 5**


Beregn Uref så udgangsspændingen max bliver - 15 V



$$U_{ref} = \text{_____}$$

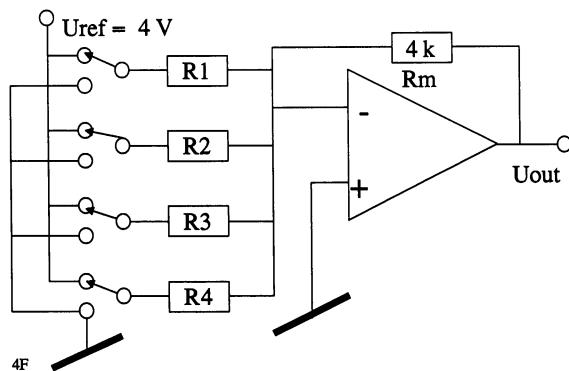**Opgave 6**

Beregn R1, R2, R3 og R4 når strømmen i Rm er 1,875 mA



$$R_1 = \text{_____}$$

$$R_2 = \text{_____}$$

$$R_3 = \text{_____}$$

$$R_4 = \text{_____}$$



## 4.0 Facitliste

### Opgave 1

$IR_1 = 4 \text{ mA}$

$U_{out} = -4 \text{ V}$

### Opgave 2

Værdien af LSB = 0,5 V

Værdien af MSB = 4 V

### Opgave 3

Max spændingen på udgangen = 7,5 V

Max strøm i  $R_m = 2,5 \text{ mA}$

### Opgave 4

$R_m = 1,6 \text{ k}\Omega$

### Opgave 5

$U_{ref} = 8 \text{ V}$

### Opgave 6

$R_1 = 4 \text{ k}\Omega$

$R_2 = 8 \text{ k}\Omega$

$R_3 = 16 \text{ k}\Omega$

$R_4 = 32 \text{ k}\Omega$