



# Differential forstærkeren


Lkaa

S.331 Bind 2 analog teknik Udg. 1

S.407 Analog teknik Udg.3

# CMRR


## Common Mode Rejection Ratio

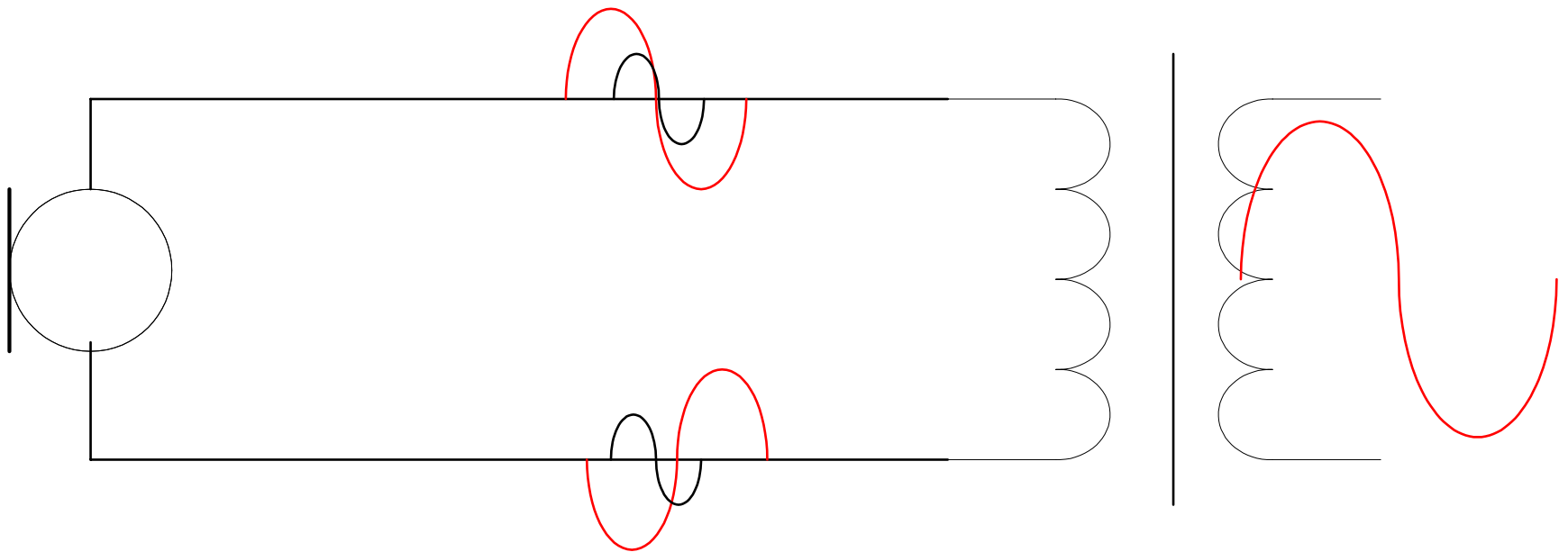


# CMRR



Balanceret signal

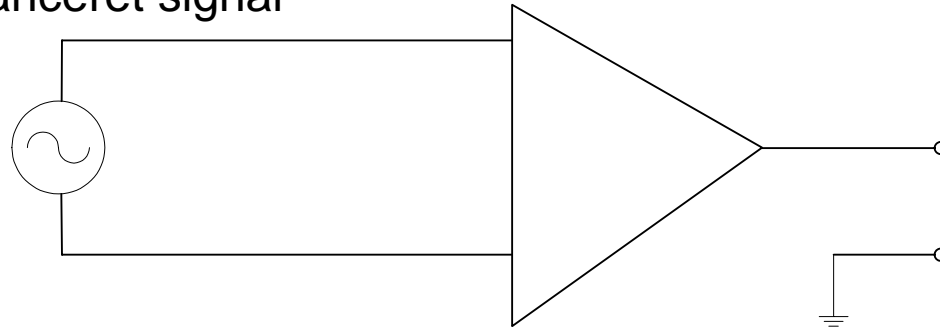

Commonmode signal

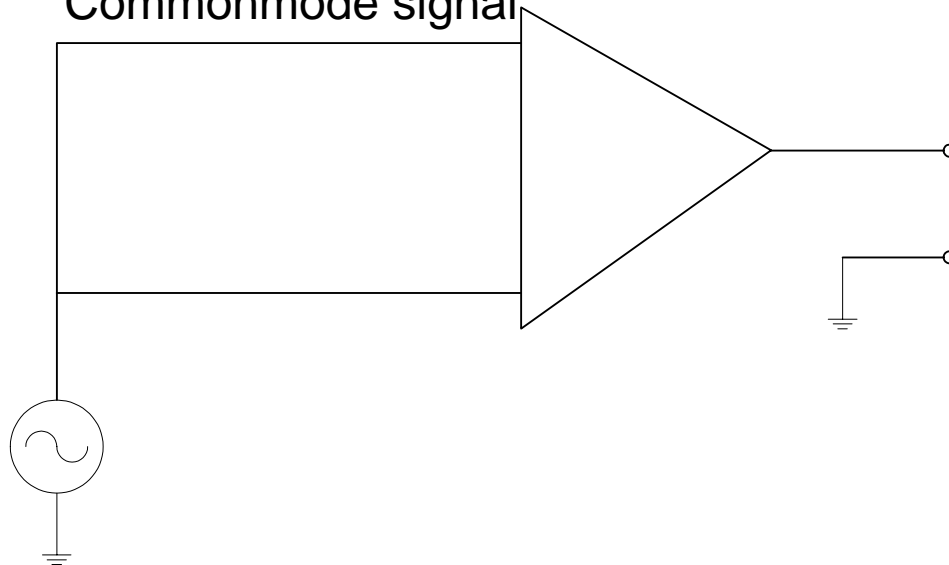

# CMRR



- $U_{DM}$  : AC signalet der ønskes forstærket!
- $U_{CM}$  : CM= common mode, uønskede signal
- $A_{DM}$  : Forstærkningen af AC signalet (endelig værdi)
- $A_{CM}$  : Er altid større end 0

# CMRR




- $CMRR = A_{DM}/A_{CM}$
- $CMRR_{dB} = 20 \cdot \log(A_{DM}/A_{CM})'$
- EKS:
- $A_{DM} = 2000$ gg
- $A_{CM} = 0,2$
- $CMRR_{dB} = 20 \cdot \log(2000/0,2) = 80$  dB


# Output



Ubalanceret

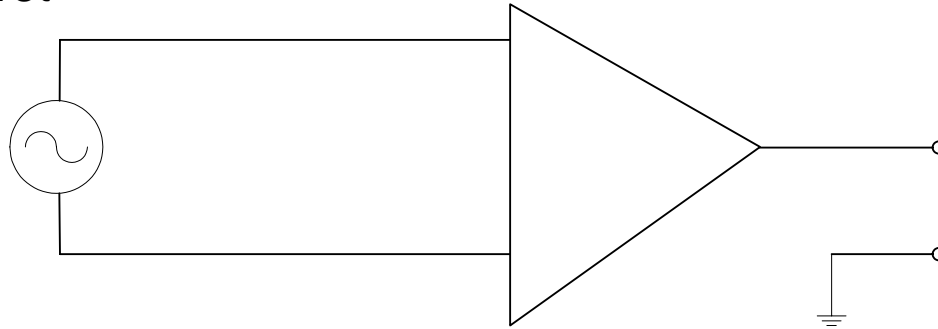


Balanceret

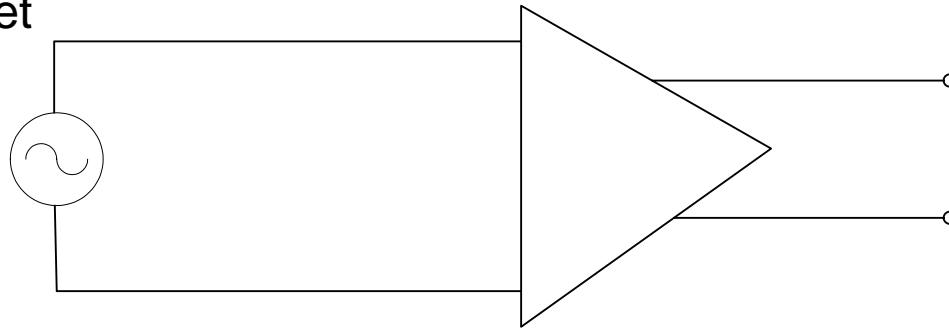


# Differential forstærkeren

## Ubalanceret

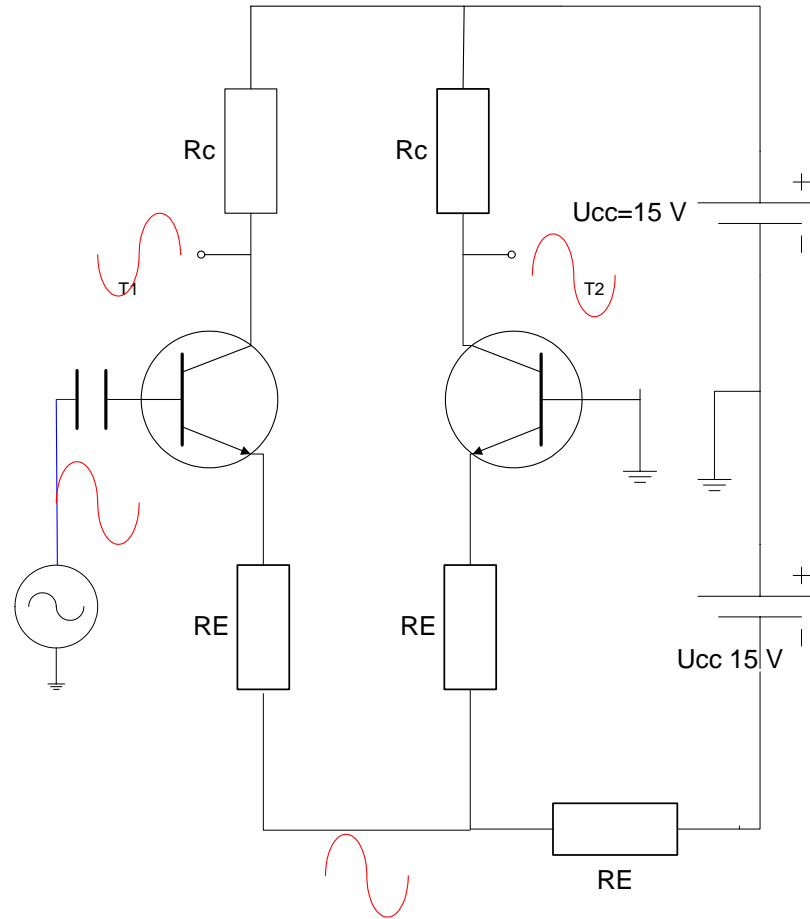

# Differentialforstærkeren balanceret

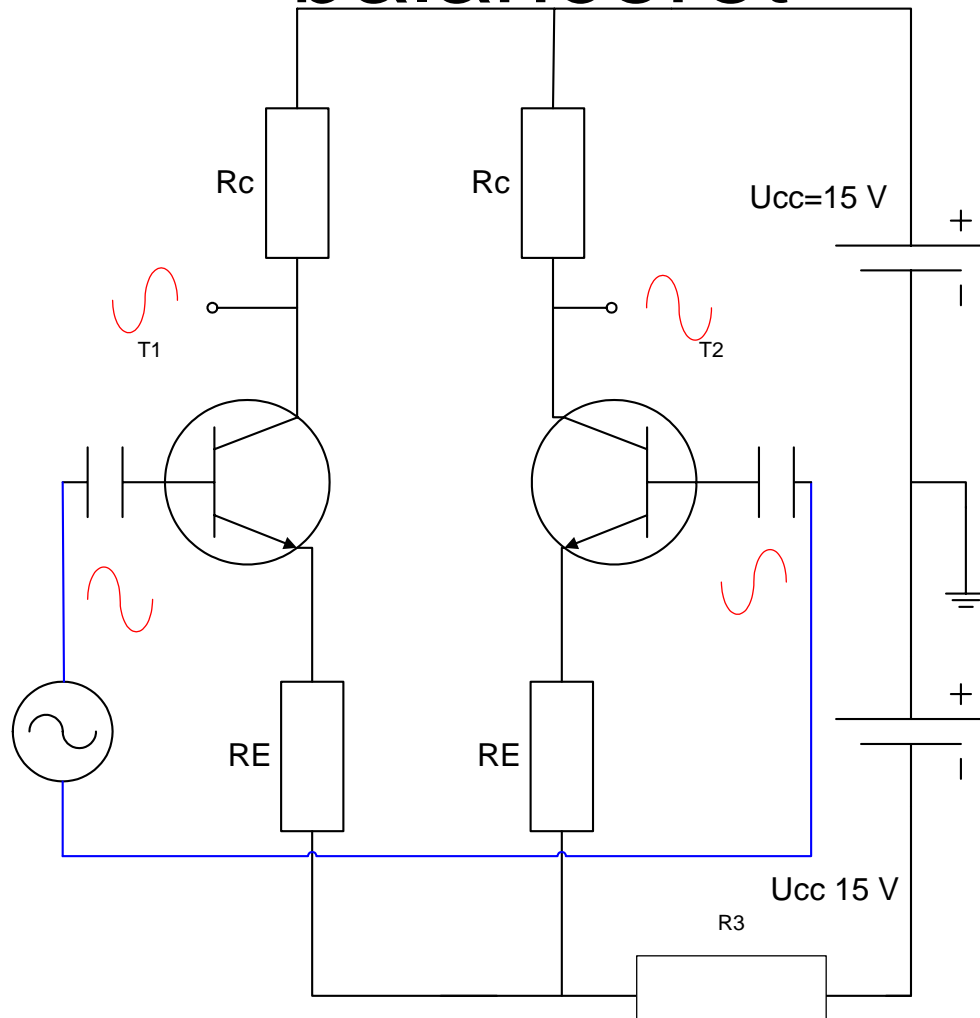



# CMRR beregning




- $CMRR = A_{DM} / A_{CM}$
- $CMRR_{dB} = A_{DM}[dB] - A_{CM}[dB]$
- $CMRR[\text{balanceret}] = \text{komponent spredning}$
- $CMRR_{\text{singleout}} = I_C * R_E / 25m$
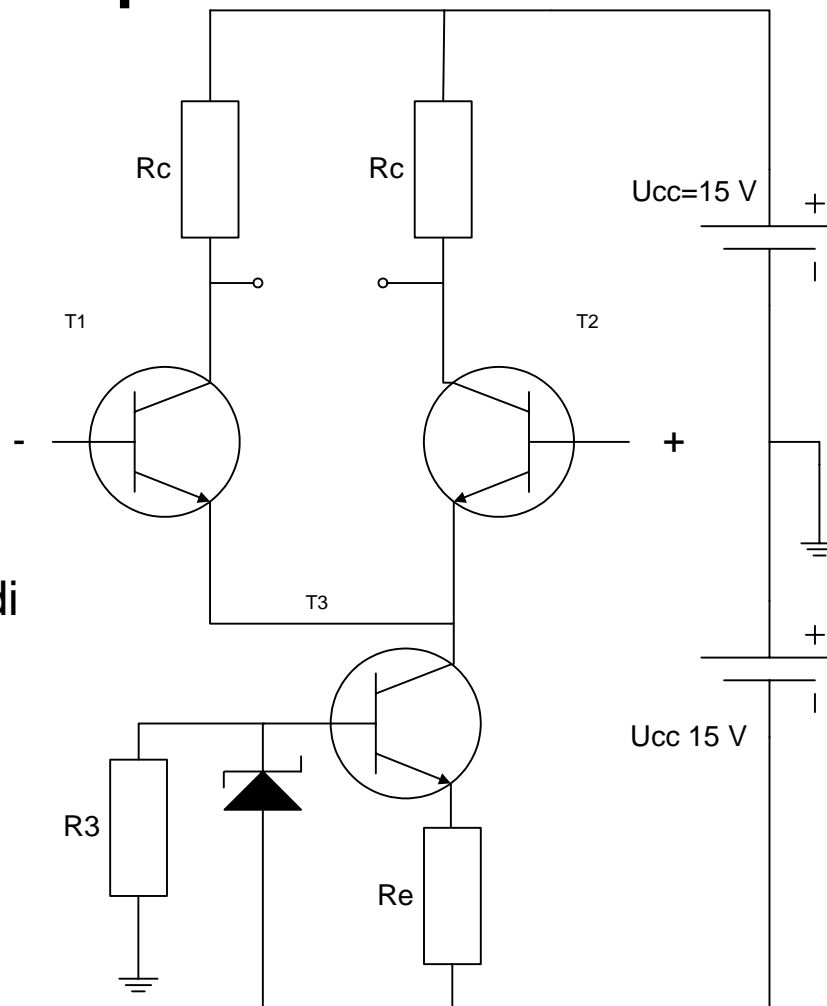
# Differentialforstærkeren balanceret praktisk




- CMRR>100dB
- Re så stor så mulig =>Stor CMRR værdi
- Strømgenerator som Re



# Differentialforstærkeren balanceret praktisk



•Offset justering!!

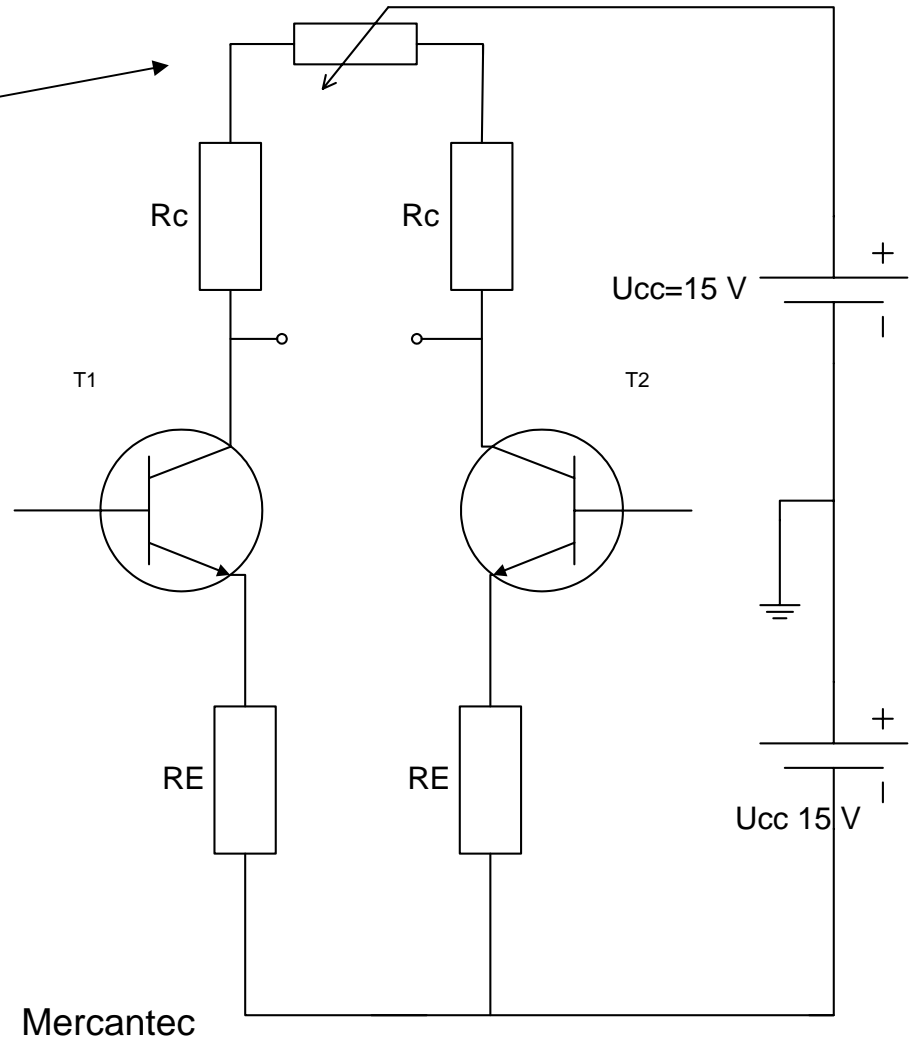

# Impedancer



- Indgang
  - $Z_{inDM} = 2 * h_{ie}$
  - $Z_{inCM} = R_E * h_{fe}$
- Udgang
  - Single out:  $Z_{out} = R_C // 1/h_{oe} = R_C$
  - Balanceret:  $Z_{out} = 2 * R_C$