




Op-Amp H1

Lkaa
2009




Op-Amp

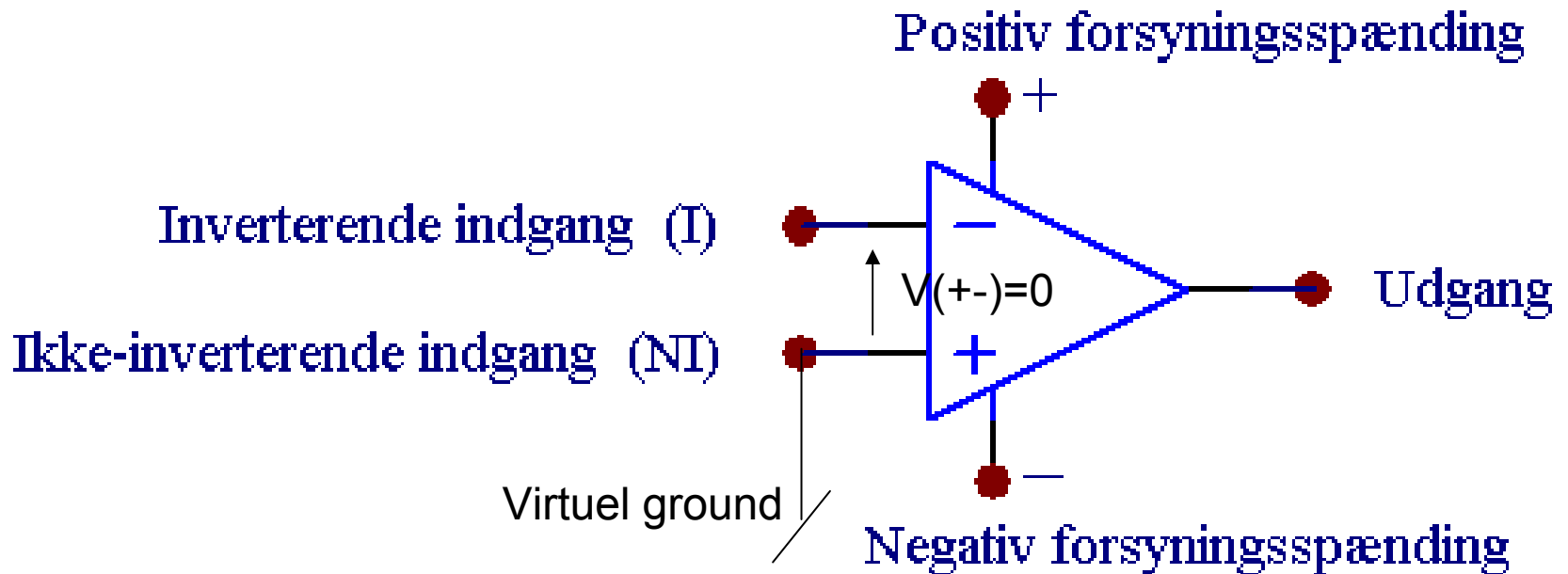




Op-Amp

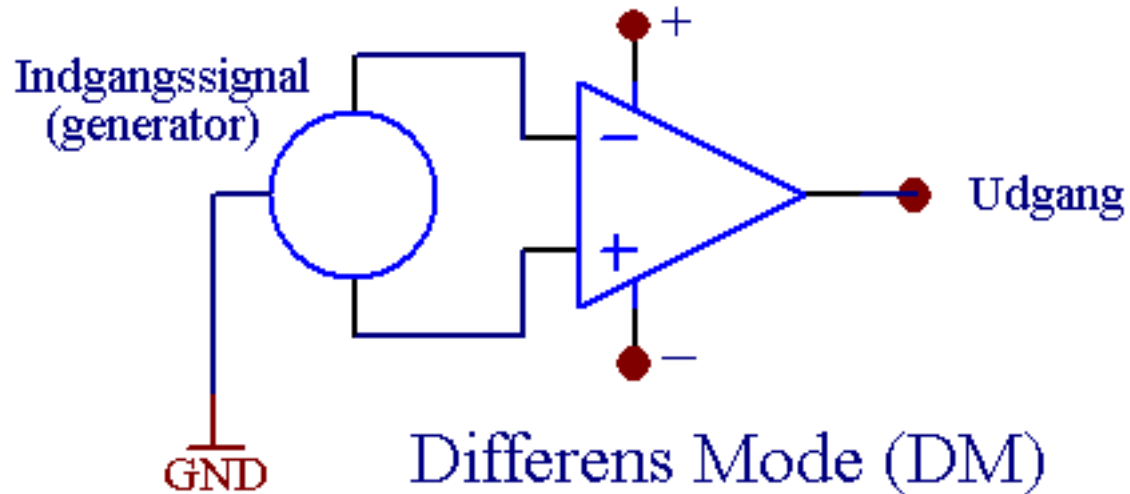




Op-Amp

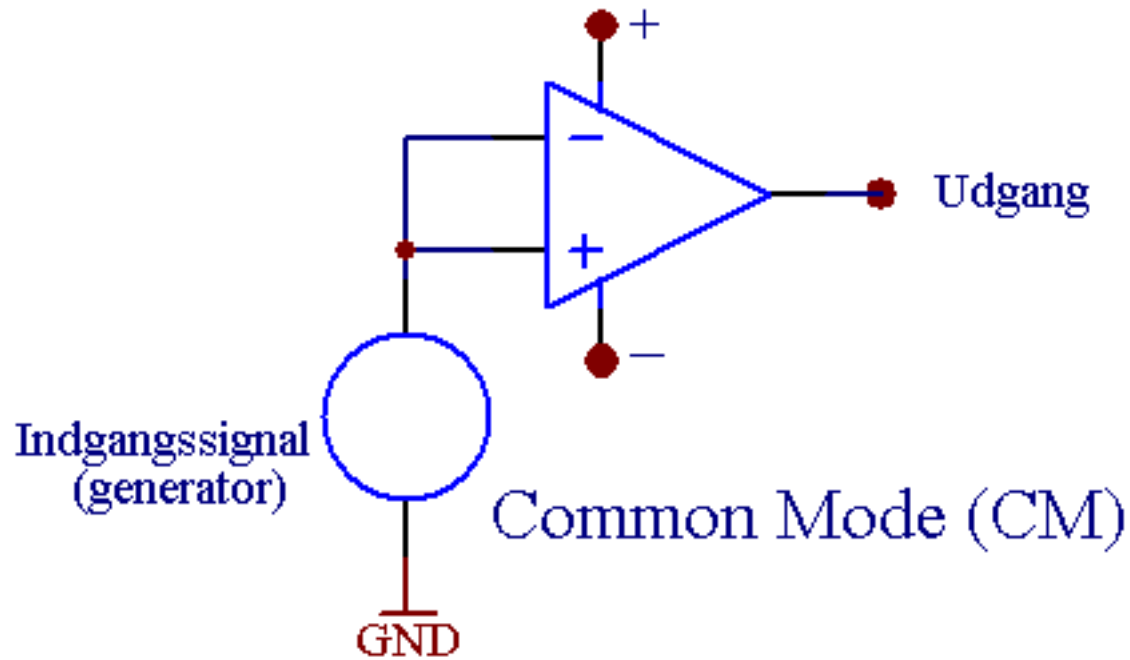

Op-Amp LM741 eller UA741

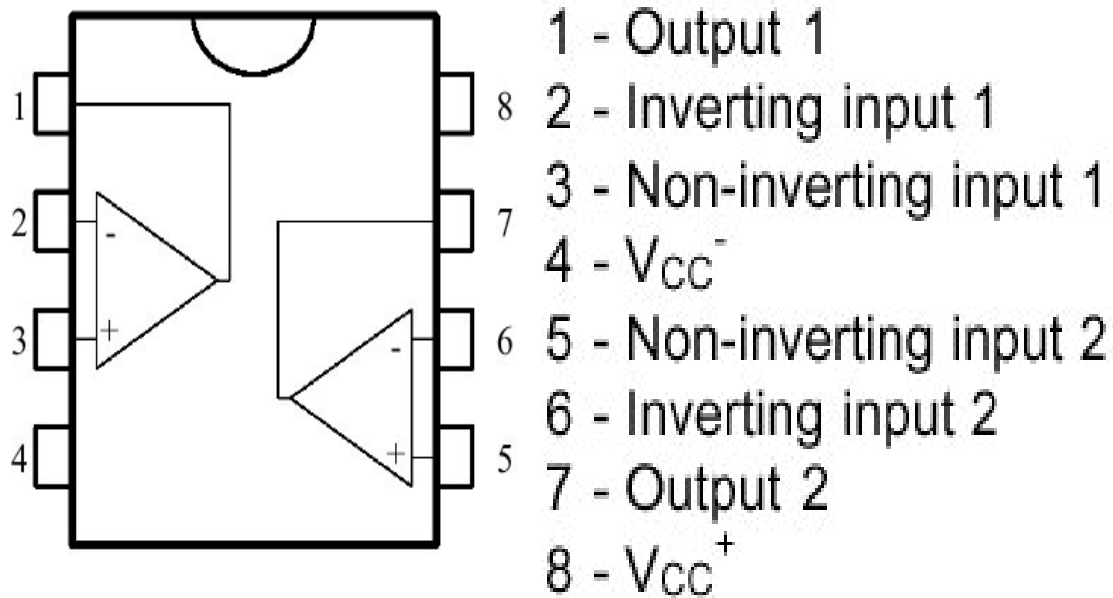




Data

	LM741	CA3130
• Forsyningsspænding	max $\pm 22V$	$\pm 2,5V - \pm 8V$
• Spændingsforstærkning	200.000	320.000
• Ingangsimpedans	2 M Ω	1,5 T Ω
• Input offset-spænding	1 mV	8 mV
• Input offset-strøm	500 nA	0,5 pA
• Slew-rate (spændingsændring)	0,5V/ μ Sek	30V/ μ Sek
• Internt kompenseret	ja	nej
• Korsslutningssikker udgang	ja	ja
• IC-hus (case)	DIP8	DIP8
• Teknik	transistor	MOSFET/CMOS





Rail- rail

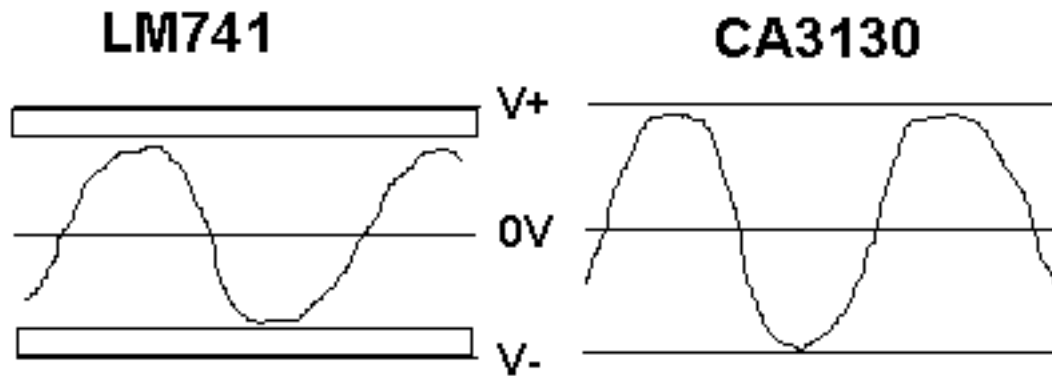




Kompensationskredløb "selvsving"

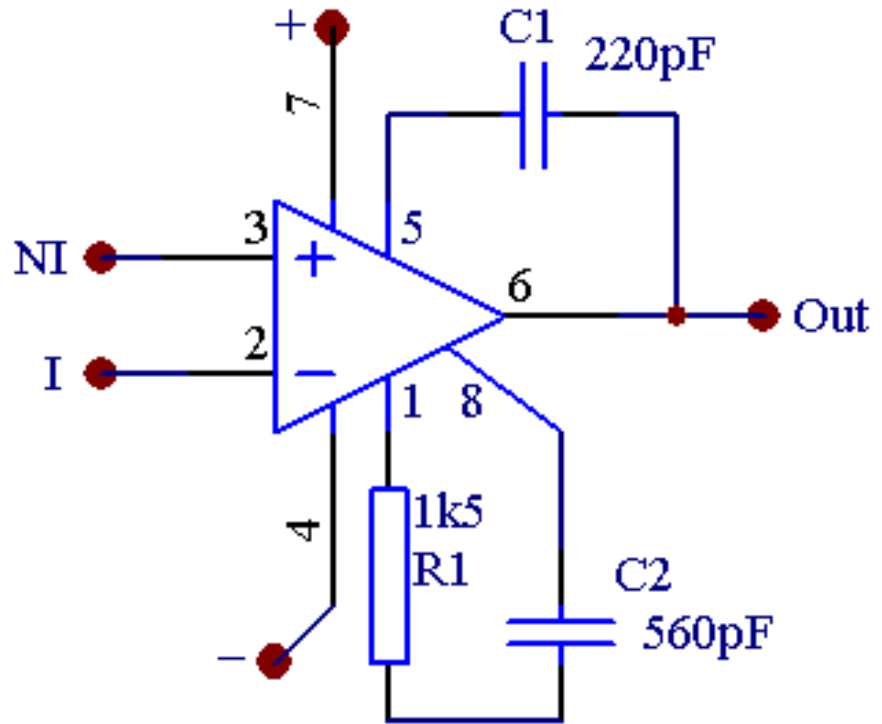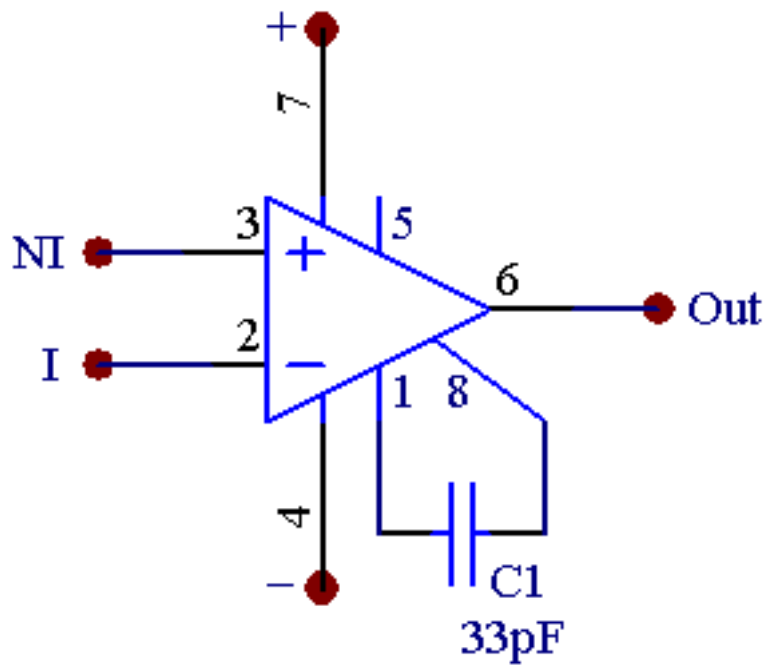




Off-set

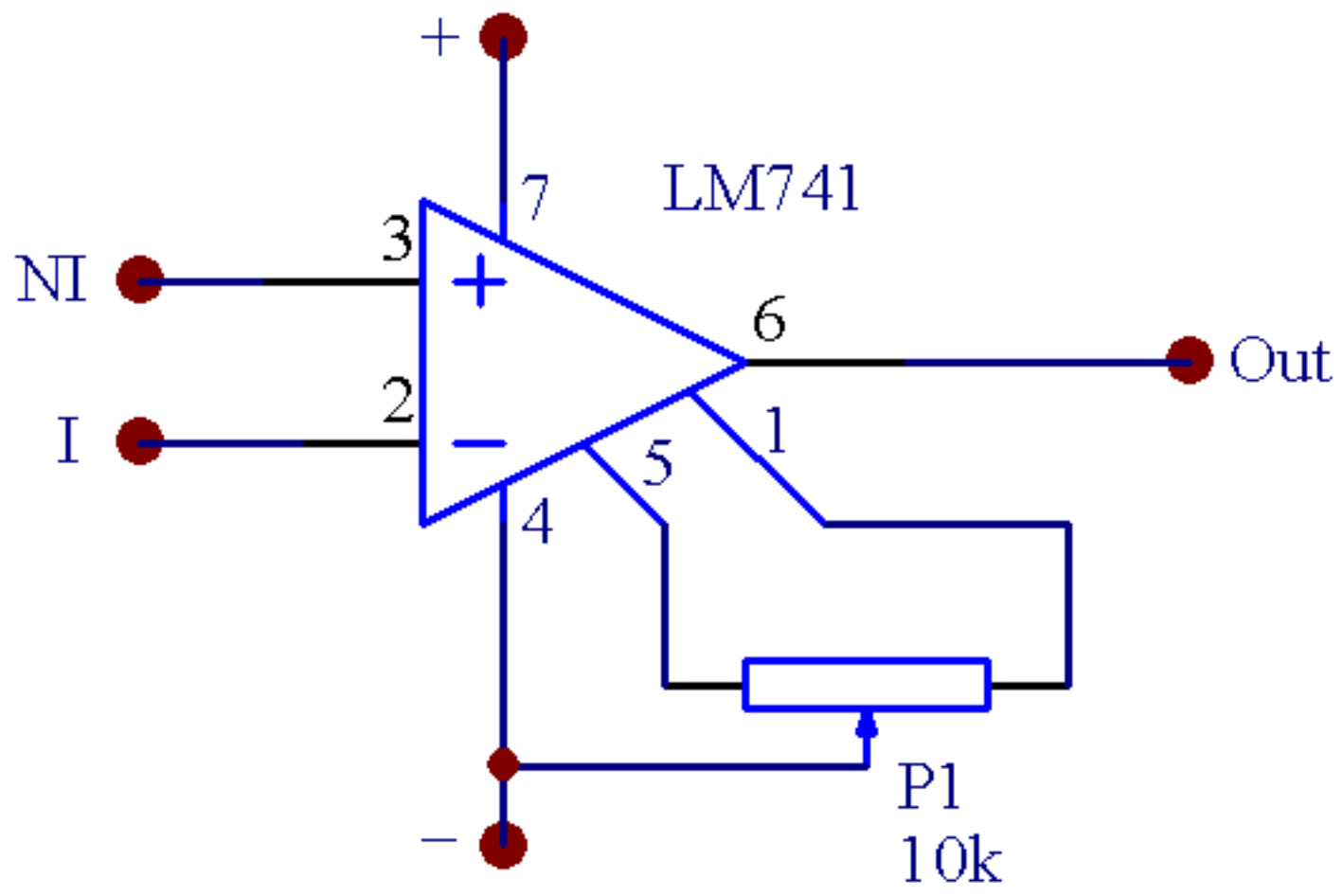


Slew-rate & rå forstærkning

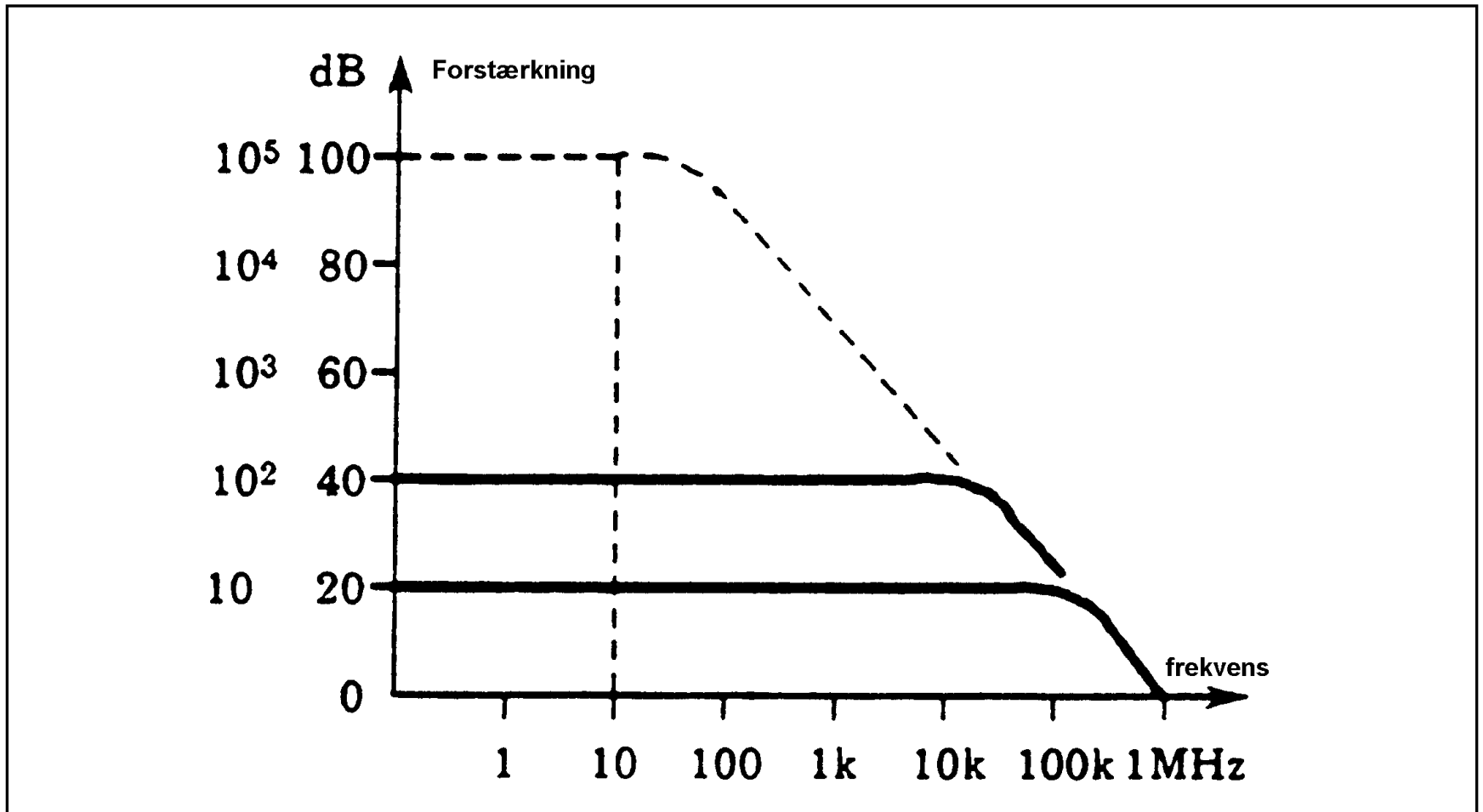



Invertende forst.

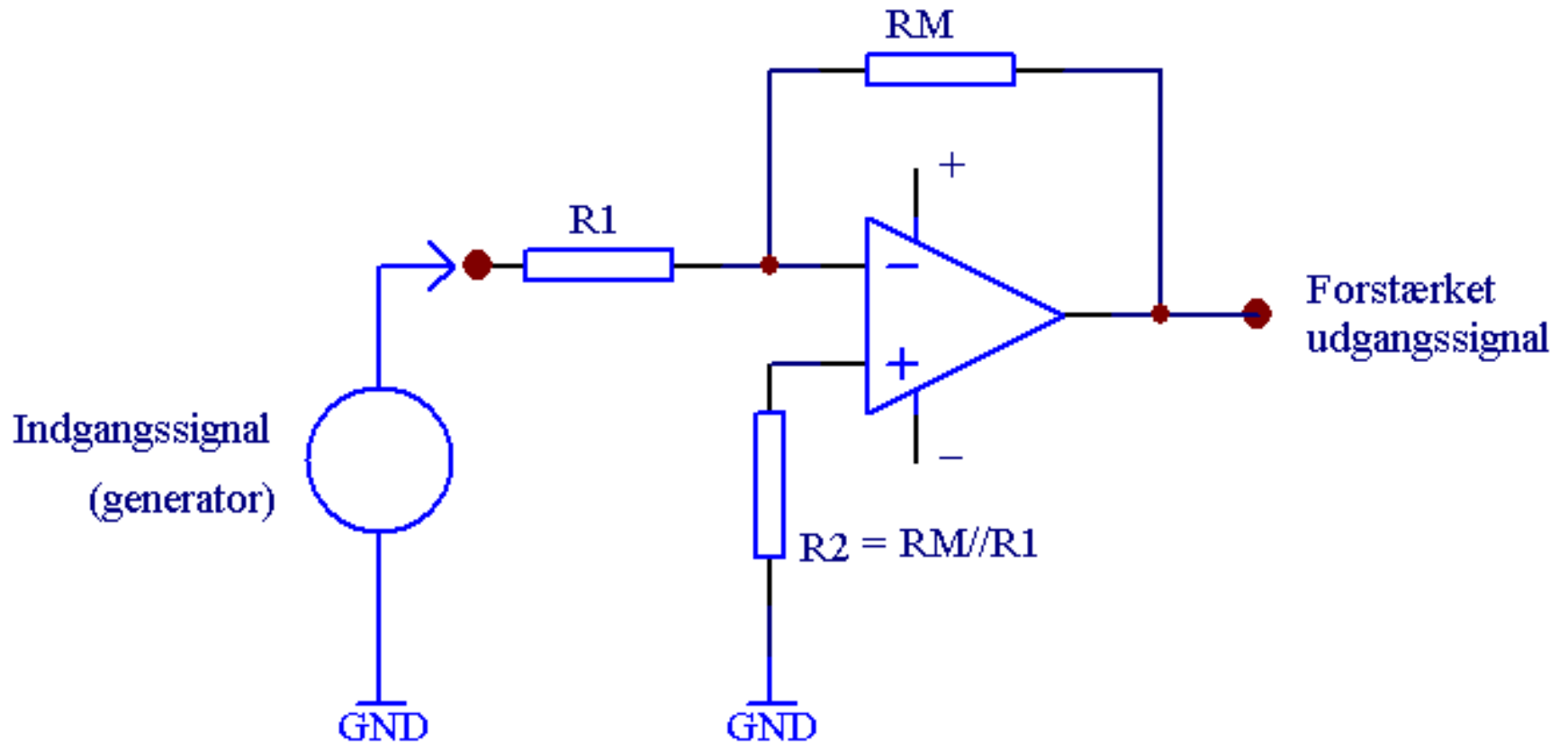




Beregning

- $Z_{in} = R_1$
- $A_u = -R_M/R_1$
- $Z_{out} \rightarrow 0 \text{ Ohm}$

Ikke-invertende forst.

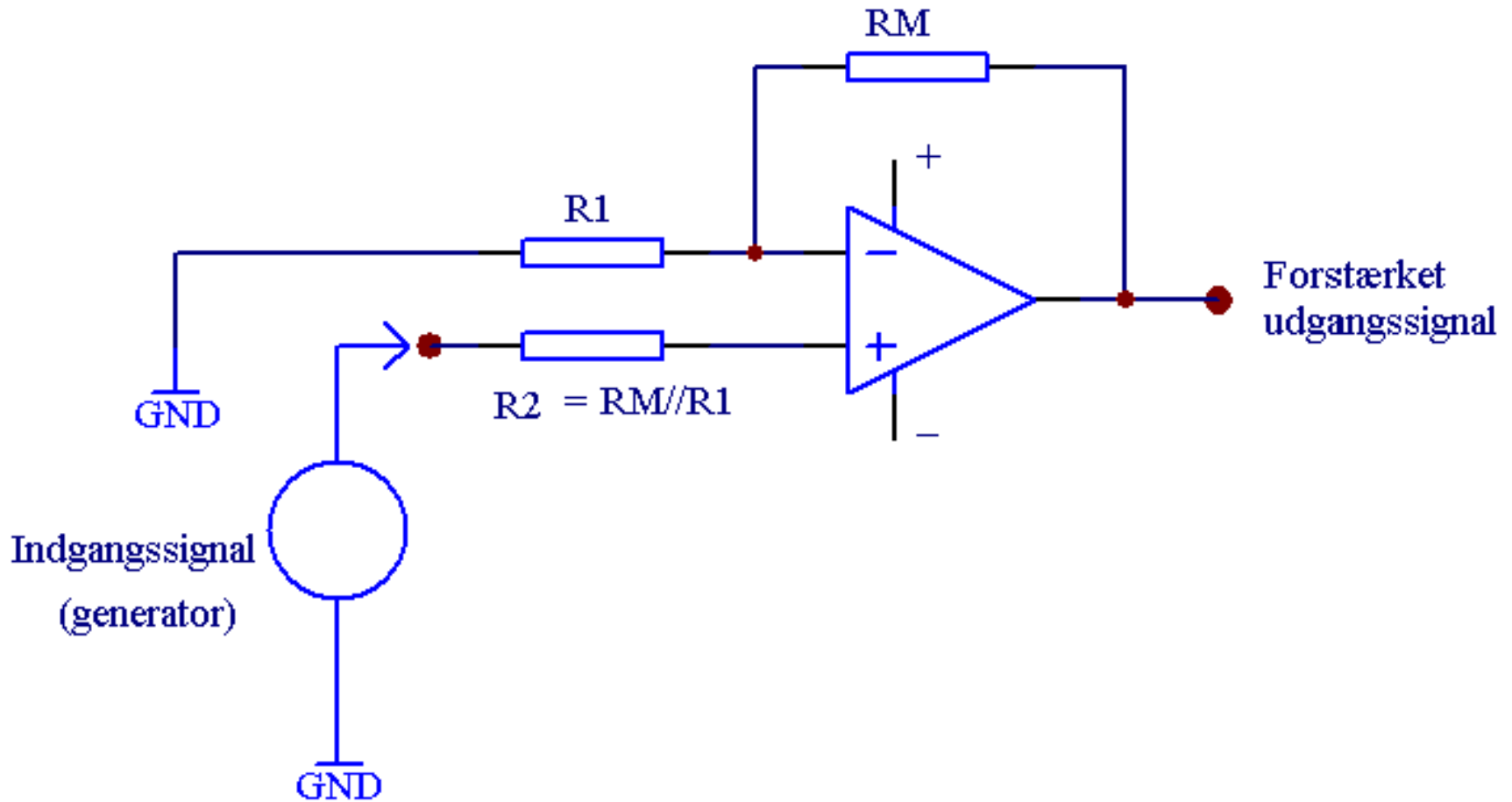




Beregning

- $A_u = R_M / R_1 + 1$
- $Z_{out} \rightarrow 0 \text{ Ohm}$

Unity-gain forst. (buffer)

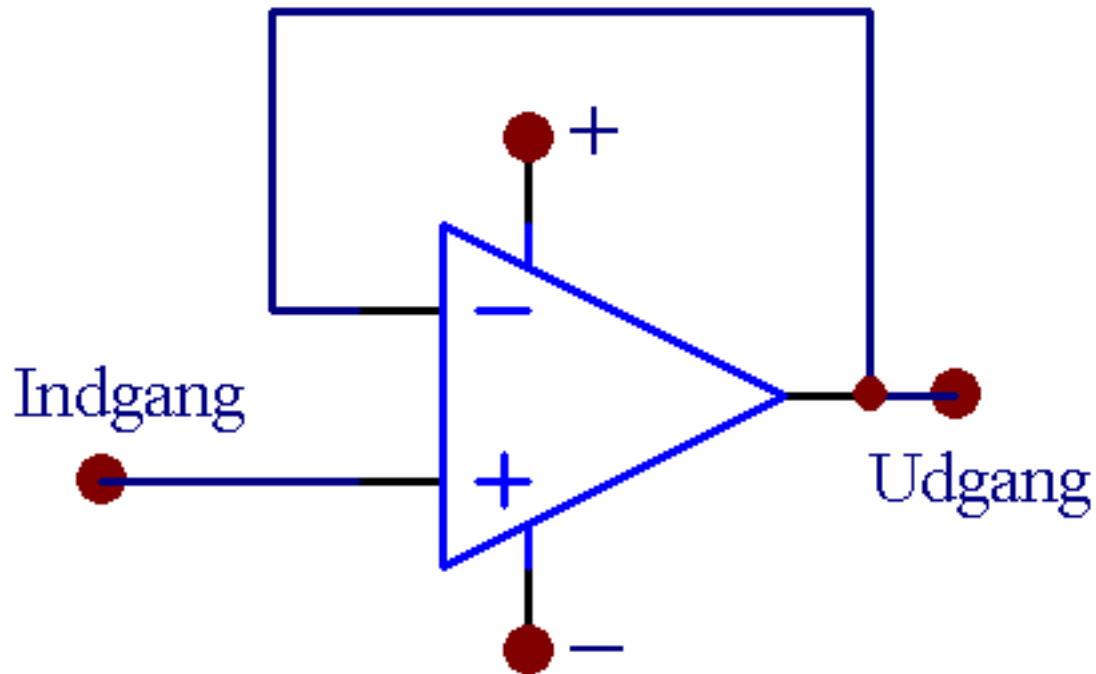





Data

- Forstærkning: $A_u = \frac{0\Omega}{\infty\Omega} + 1 = 1$ ganges forst.
- Fordele: Høj indgangsimpedans, $Z_{IN} \rightarrow \infty\Omega$
- Lav udgangsimpedans, $Z_{OUT} \rightarrow 0\Omega$
- Op-amp= diff. I indgangen og effekt forstærker i udgangen

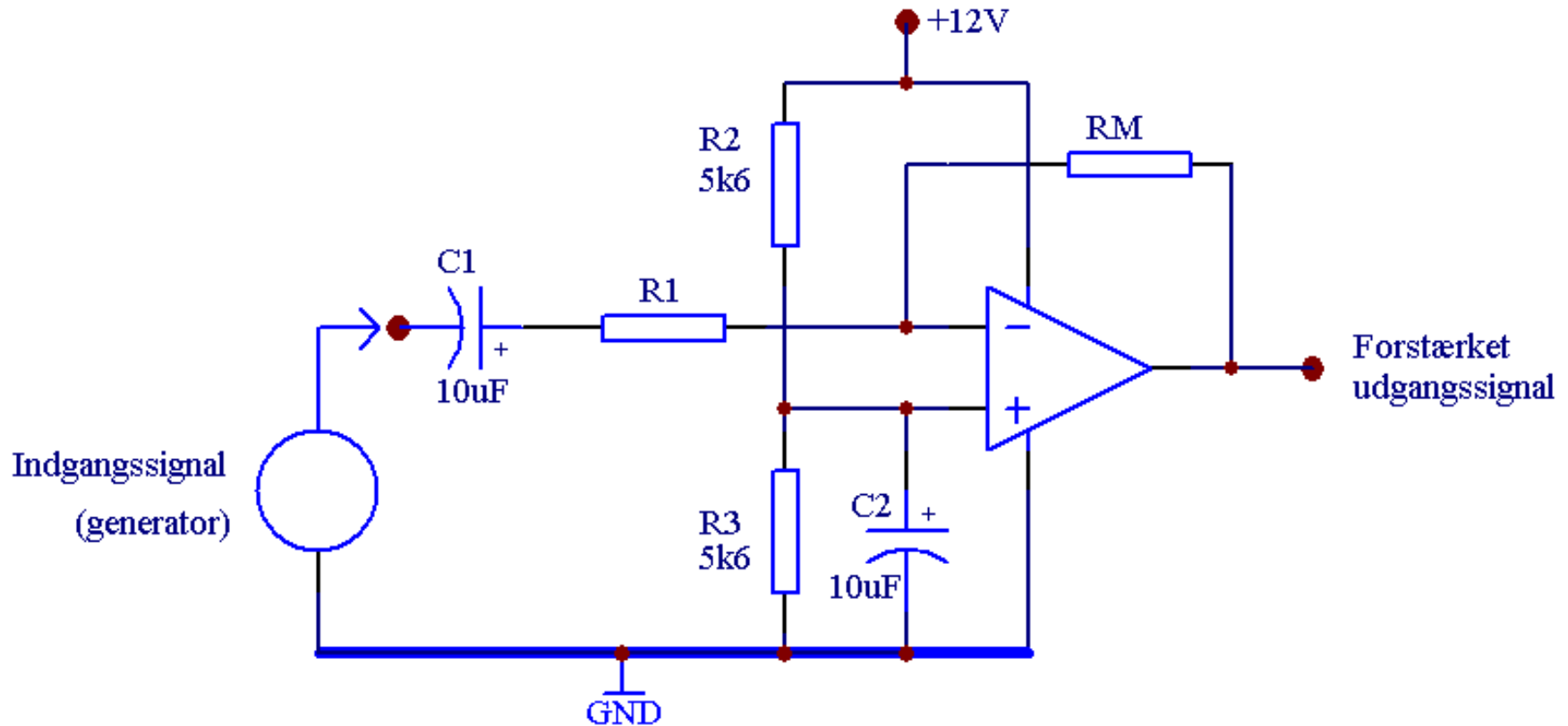OP-amp med enkelt strømforstyrning, Inverterende



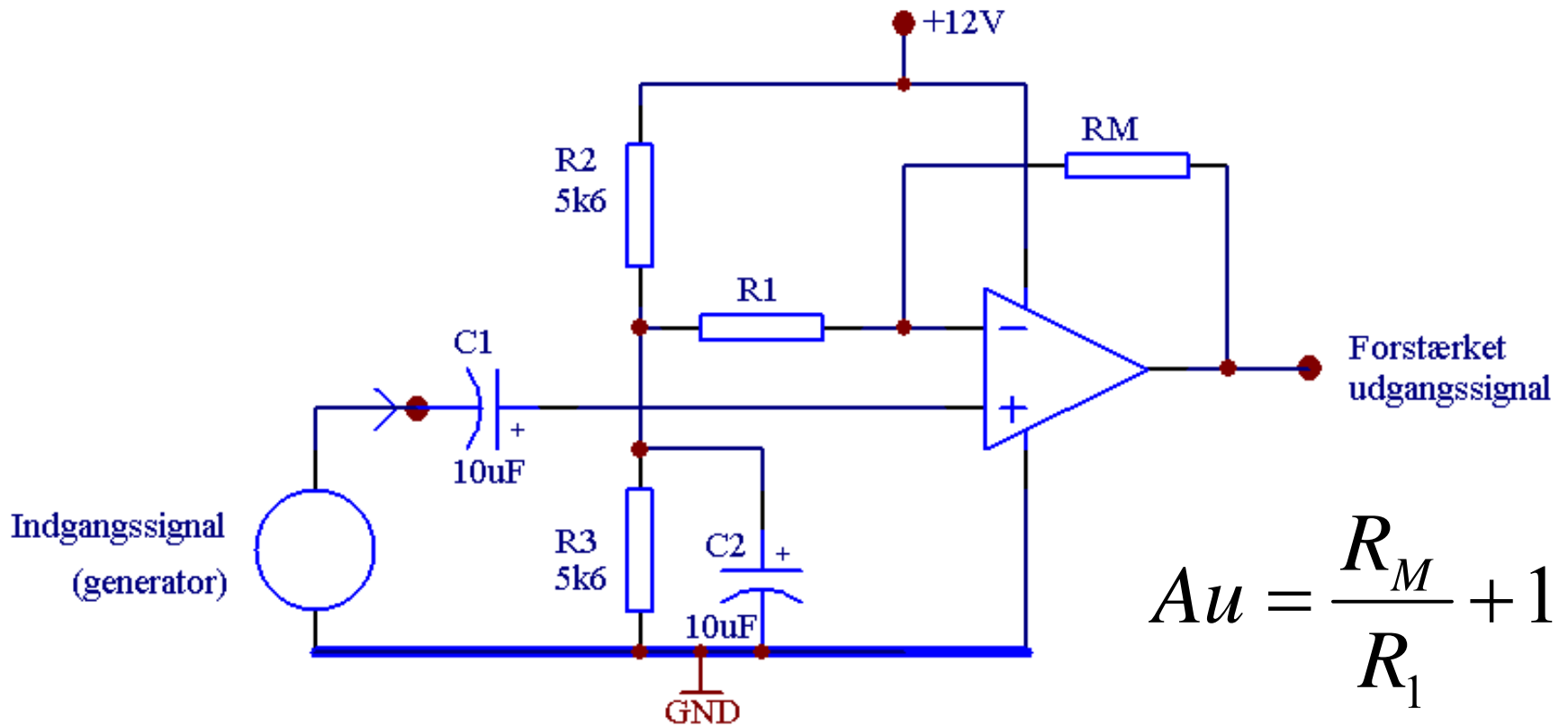
Enkelt strømforstyring, Ikke-Inverterende



OP-amp som Komparator

Er indgangssignalet $>0V$ går udgangen $\rightarrow -12V$

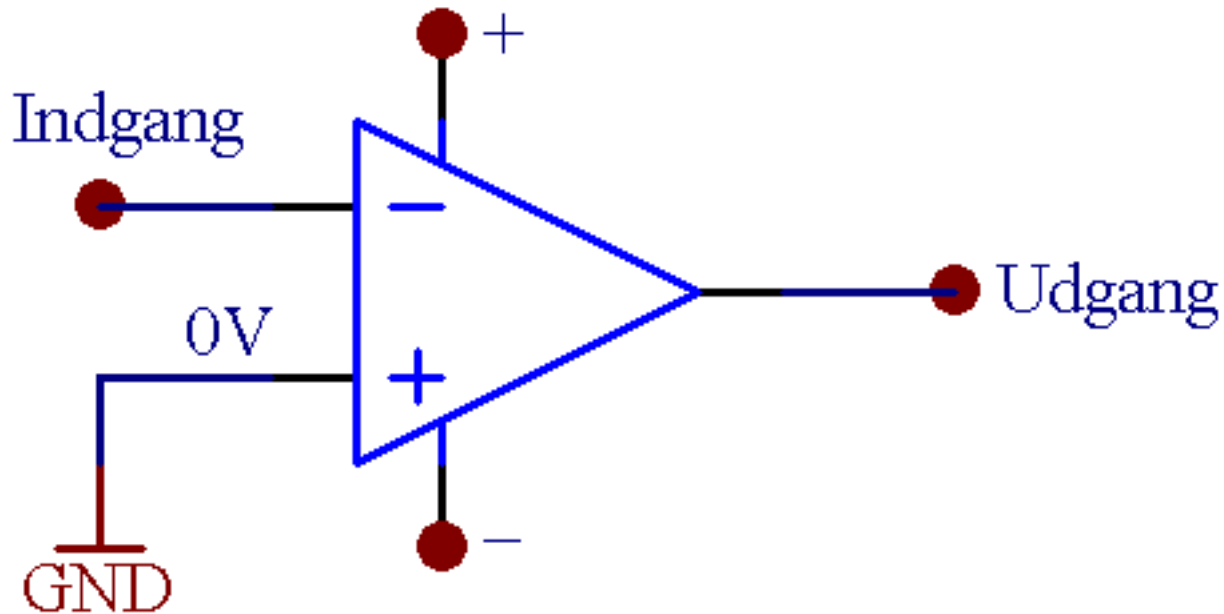
Er indgangssignalet $<0V$ går udgangen $\rightarrow +12V$




OP-amp som Komparator

Er indgangssignalet $>0V$ går udgangen $\rightarrow +12V$

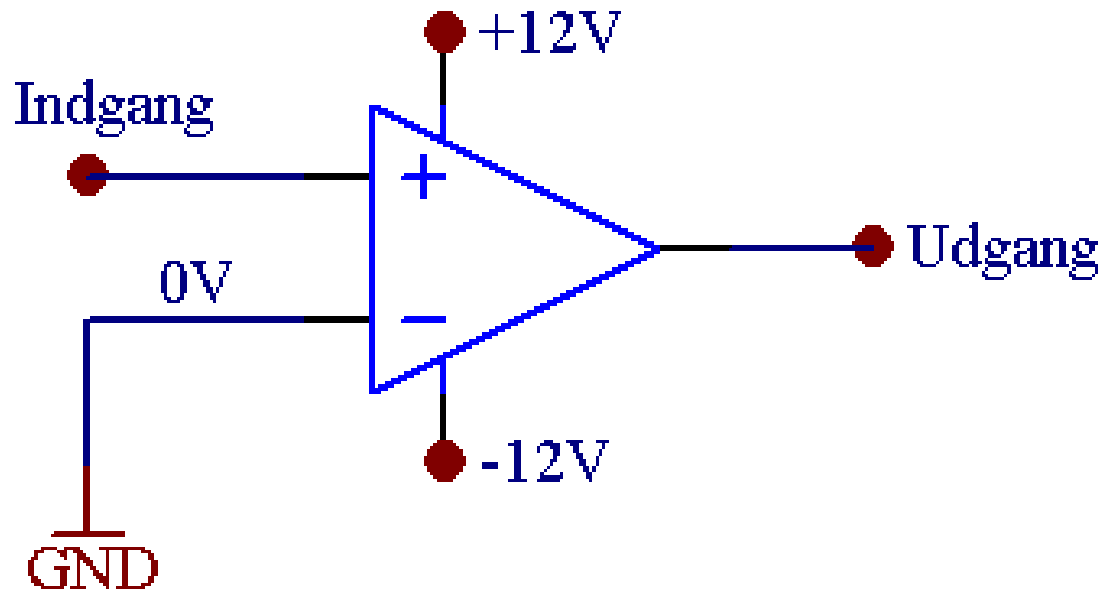Er indgangssignalet $<0V$ går udgangen $\rightarrow -12V$




OP-amp som Komparator

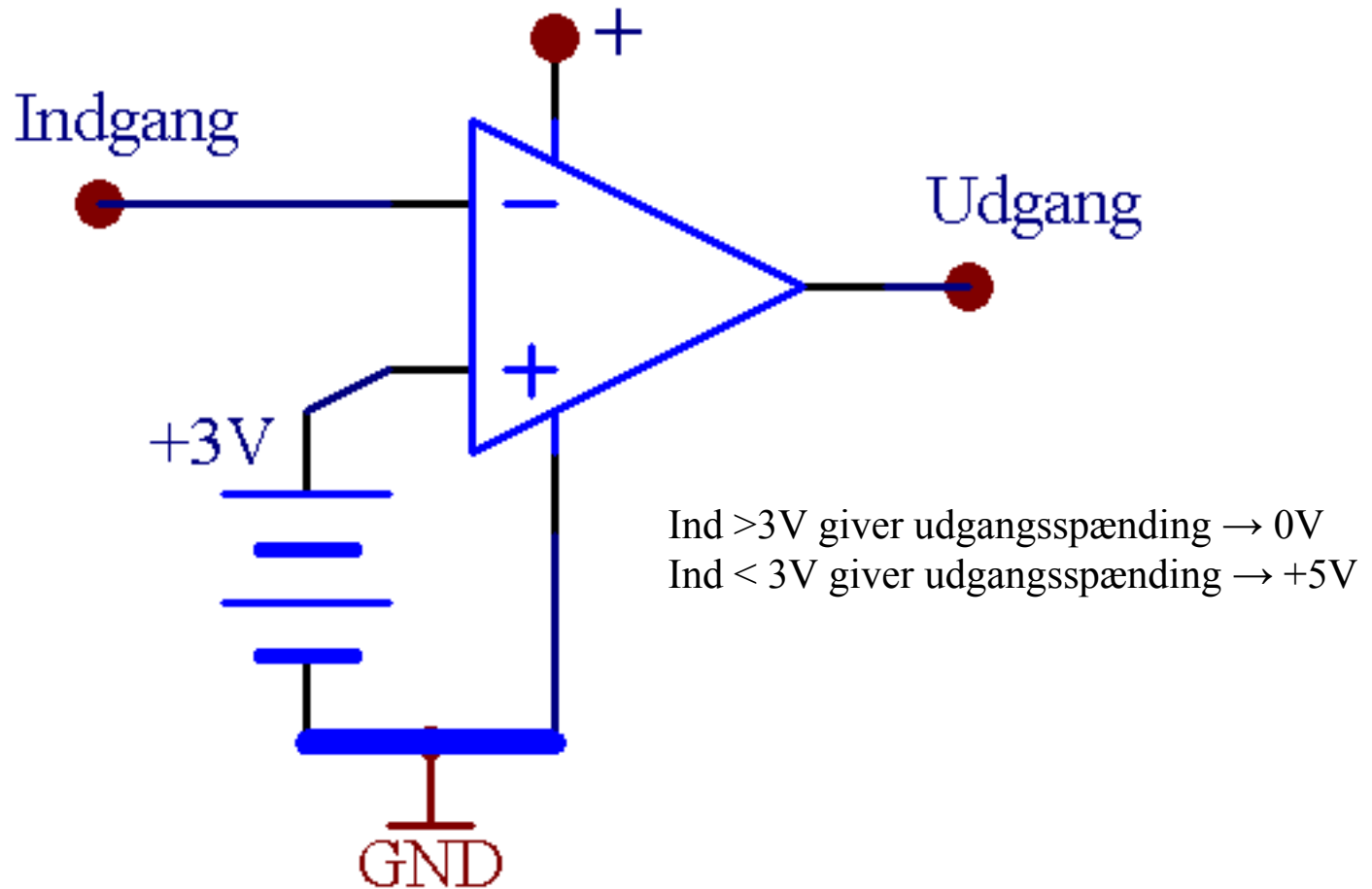


OP-amp som Komparator
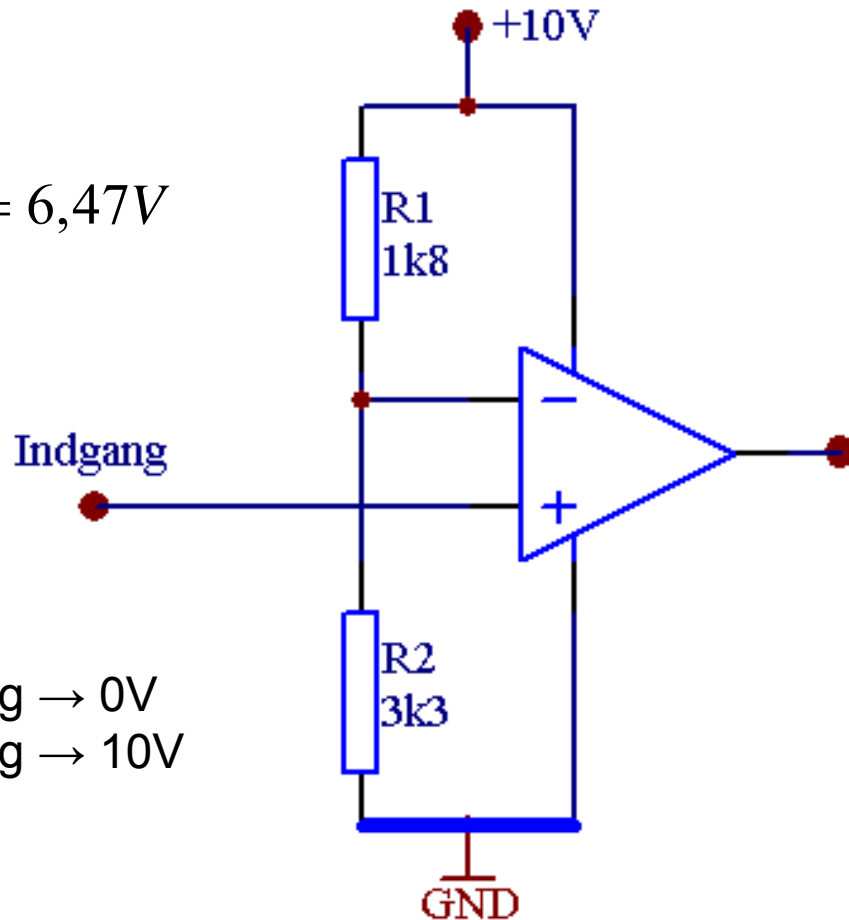
$$U_{REF} = U_{R2} = 10V \cdot \frac{3,3k}{3,3k + 1,8k} = 6,47V$$



Ind < 6,47V giver udgangsspænding → 0V
Ind > 6,47V giver udgangsspænding → 10V

Inverterende komparator

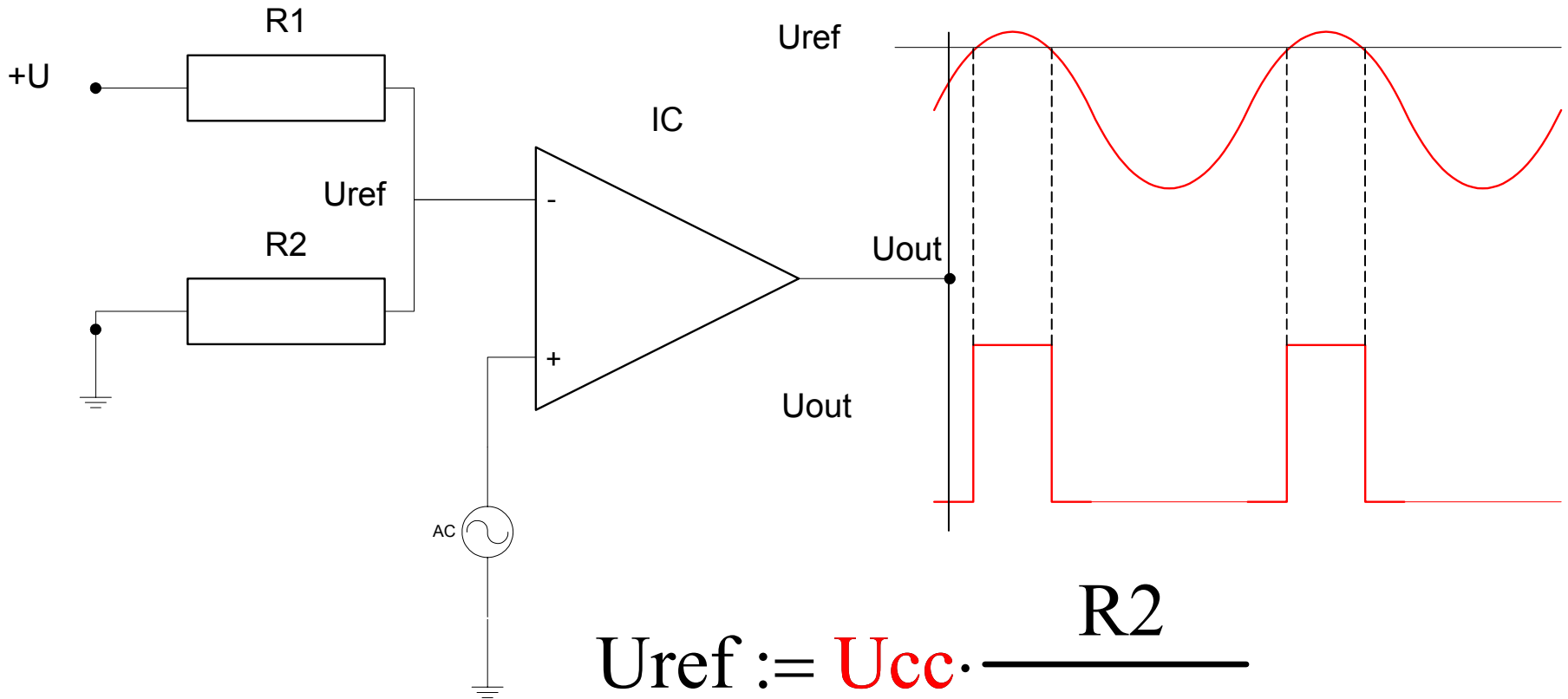

$$U_{ref} := U_{cc} \cdot \frac{R2}{R1 + R2}$$




Hysteresis

- Lower level trigger

$$U_{\text{tlt}} = U_{\text{cc}} \cdot \frac{R_2 // R_H}{(R_2 // R_H) + R_1}$$


- Upper level trigger
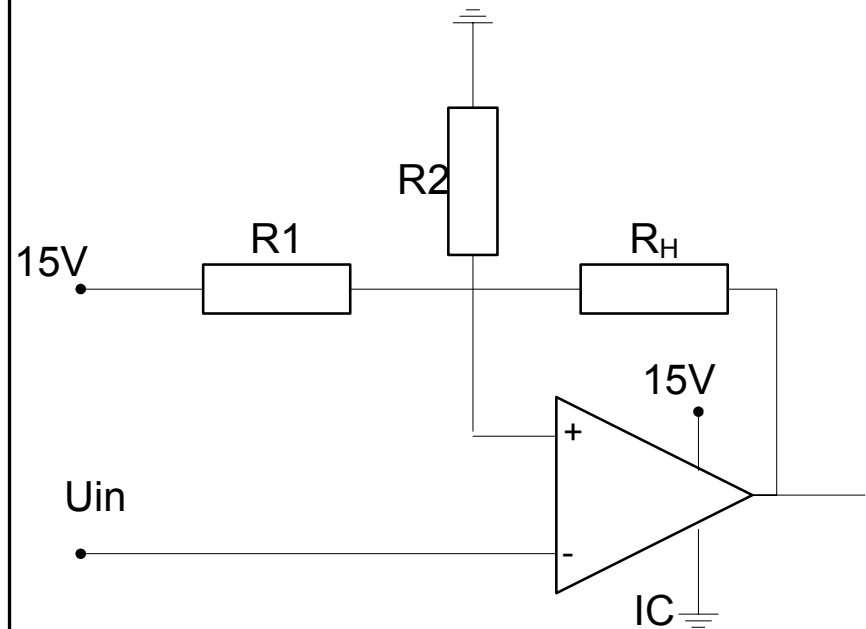
$$U_{\text{ult}} = U_{\text{cc}} \cdot \frac{R_2 // R_H}{(R_1 // R_H) + R_2}$$





Trigger level

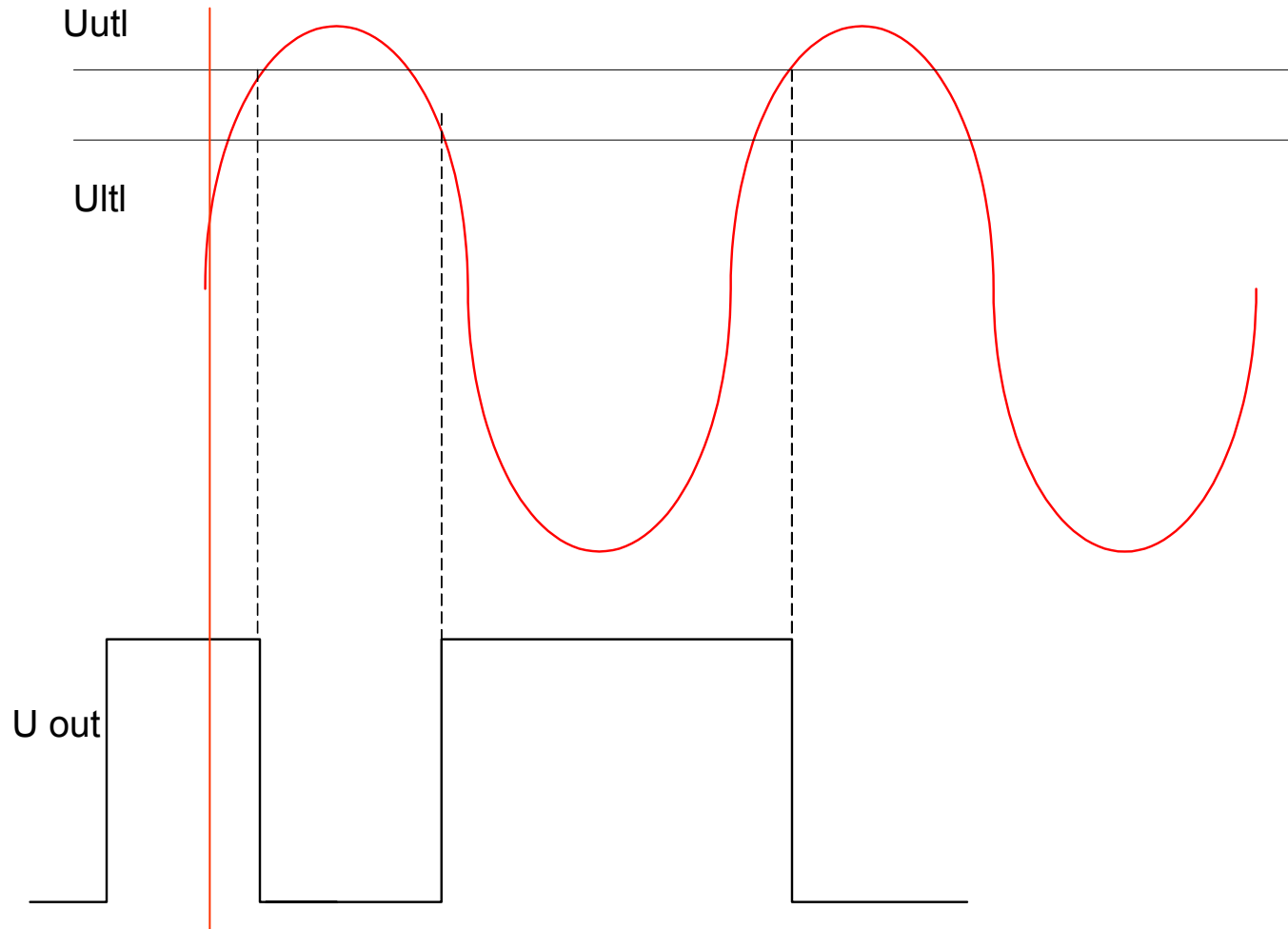

Strøm til Spænding

