

# Jordet kollektor

## **Indholdsfortegnelse**

1.0 Indledning, side 2

2.0 DC beregninger, side 3

2.1 Indgangsimpedans, side 4

2.2 Udgangsimpedans, side 6

2.3 Spændingsforstærkning, side 8

2.4 Indgangsspænding, side 9

2.5 Udgangsspænding, side 9

2.6 Strømforstærkning, side 9

2.7 Fasedrejning, side 10


3.0 Eksempel 1, side 11

3.1 Facitliste til eksempel 1, side 12

4.0 Opgaver, side 14

5.0 Facitliste, side 16

## 1.0 Indledning

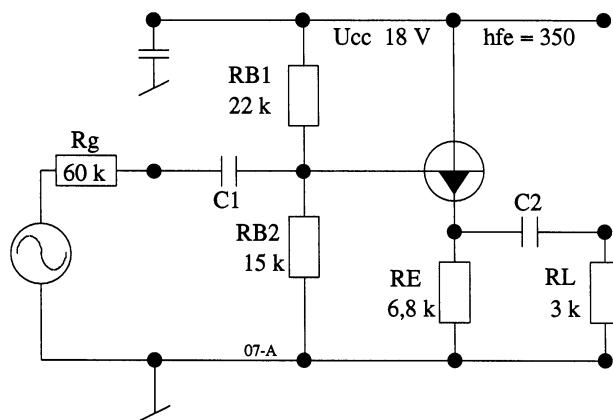

Grundkoblingen, der behandles i dette afsnit, anvendes ofte, hvor man har brug for at adskille trin.

Det er almindeligt, at man kalder den for en BUFFER; men betegnelsen IMPEDANSOMSÆTTER og EMITTERFØLGER bruges også.

For en transistor koblet som jordet kollektor, SKAL man vide følgende.

**Indgangsimpedansen er høj.**


**Udgangsimpedansen er lav.**

**Spændingsforstærkningen er mindre end 1.**

**Strømforstærkningen er stor.**

**Fasedrejningen er 0 grader.**

## 2.0 DC beregninger

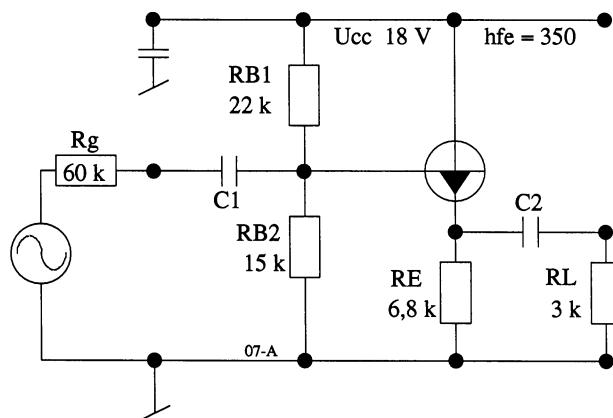

Når kredsløbets AC parametre skal beregnes, skal man kende DC spændingerne og strømmene.

**Beregn følgende.**

UB er ca. \_\_\_\_\_


UE er ca. \_\_\_\_\_

IE er ca. \_\_\_\_\_

hie er ca. \_\_\_\_\_

På side 16 findes facitlisten.


## 2.1 Indgangsimpedansen

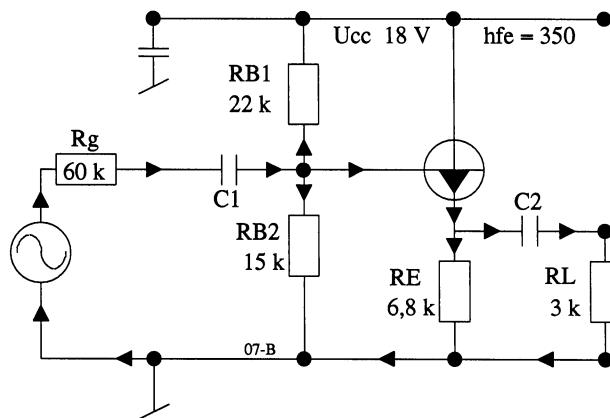

Det er signalstrømen, der løber fra generatoren rundt i kredsløbet, som fortæller noget om trinnets indgangsimpedans.
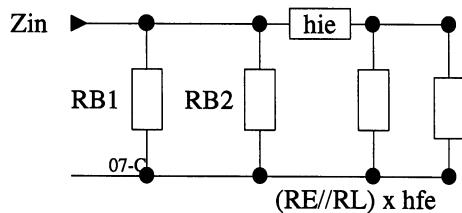
### Hvilke modstande bestemmer indgangsimpedansen?

Ækvivalentdiagrammet er et forenklet diagram, som viser de komponenter, der har betydning for indgangsimpedansen.




Læg mærke til at RE og RL skal ganges med hfe.

$$Z_{in} = RB_1 // RB_2 // (hie + (RE // RL) \times hfe)$$
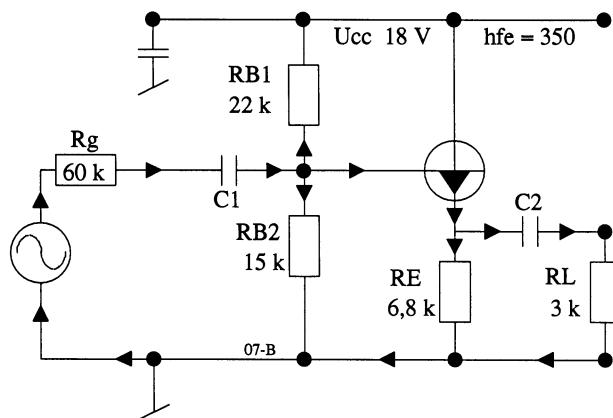
### Hvor stor bliver indgangsimpedansen?

$$Z_{in} = 22\text{ k} // 15\text{ k} // (8.9\text{ k} + (6.8\text{ k} // 3.0\text{ k}) \times 350)$$

$$Z_{in} = 8.9\text{ k} // (8.9\text{ k} + (2.08\text{ k} \times 350))$$



$$Z_{in} = 8.9 \text{ k} \parallel (8.9 \text{ k} + 728 \text{ k})$$

$$Z_{in} = 8.9 \text{ k} \parallel 737 \text{ k} = \underline{\underline{8.8 \text{ k}\Omega}}$$

Af formlen ses, at det stort set er RB1 og RB2, der bestemmer indgangsimpedansen.


De andre modstande bliver så store, at man kan se bort fra dem.

I det efterfølgende bruges følgende formel, når  $Z_{in}$  skal beregnes.

$$Z_{in} = RB_1 \parallel RB_2 = 22 \text{ k} \parallel 15 \text{ k} = \underline{\underline{8.9 \text{ k}\Omega}}$$

Indgangsimpedansen er stor i en jordet kollektoropstilling.


## 2.2 Udgangsimpedansen

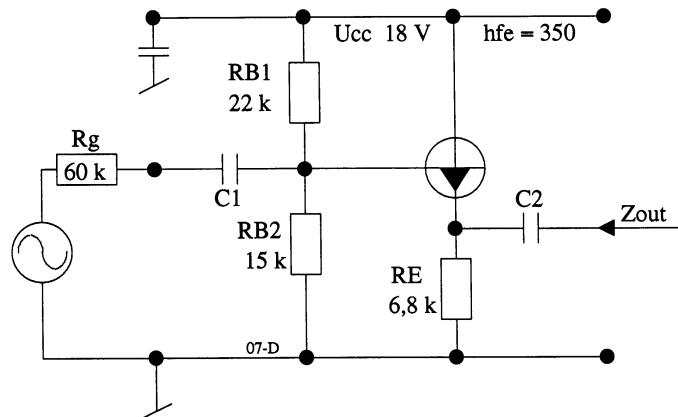

Når man "står" på udgangen og ser ind i transistoren, skal de modstande, der sidder på indgangen (inklusiv hie) transformeres ned med hfe.
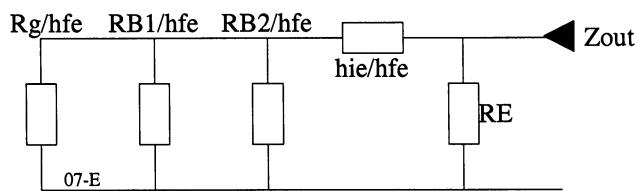
### Hvilke modstande bestemmer Zout?

Ækvivalentdiagrammet viser, hvilke modstande der bestemmer Zout.



### Hvor stor bliver udgangsimpedansen?

$$Z_{out} = RE // \frac{(hie + (RB_1 // RB_2 // Rg))}{hfe}$$

$$Z_{out} = 6,8 \text{ k} // \frac{(8,9 \text{ k} + (22 \text{ k} // 15 \text{ k} // 60 \text{ k}))}{350}$$

$$Z_{out} = 6,8 \text{ k} // \frac{8,9 \text{ k} + 7,7 \text{ k}}{350}$$

$$Z_{out} = 6,8 \text{ k} // 47 = \underline{\underline{47 \Omega}}$$


RE har ingen indflydelse på Zout, derfor kan den udelades af formlen.

**Fremover anvendes denne formel, når Zout skal bestemmes.**

$$Z_{out} = \frac{(h_{ie} + (RB_1 // RB_2 // R_g))}{h_{fe}}$$

Udgangsimpedansen er lille i en jordet kollektoropstilling.

## 2.3 Spændingsforstærkning

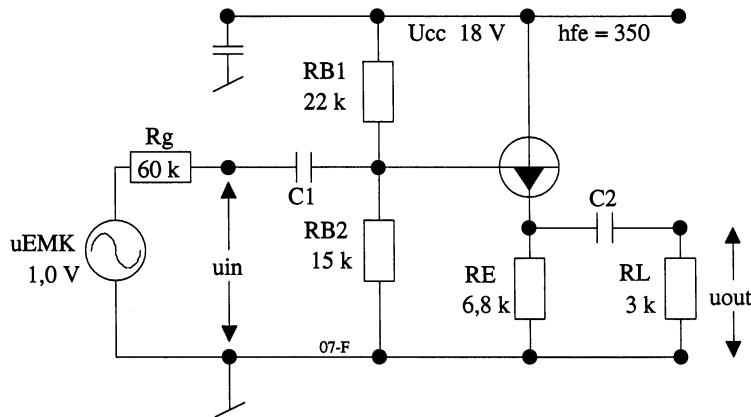

Når man beregner spændingsforstærkning bruges følgende formel.

$$Au = \frac{RE // RL}{RE // RL + \frac{25m}{IE}}$$

$$Au = \frac{6,8\text{ k} // 3,0\text{ k}}{6,8\text{ k} // 3,0\text{ k} + \frac{25m}{985u}}$$

$$Au = \frac{2,08\text{ k}}{2,08\text{ k} + 25}$$


$$Au = \underline{0,988 gange \sim 0 \text{ dB}}$$

Af formlen ses, at Au altid er mindre end 1, fordi nævneren er større end tælleren.

Normalt siger man blot at  $Au < 1$ .

Spændingsforstærkningen er lille i en jordet kollektoropstilling.

## 2.5 Indgangsspændingen

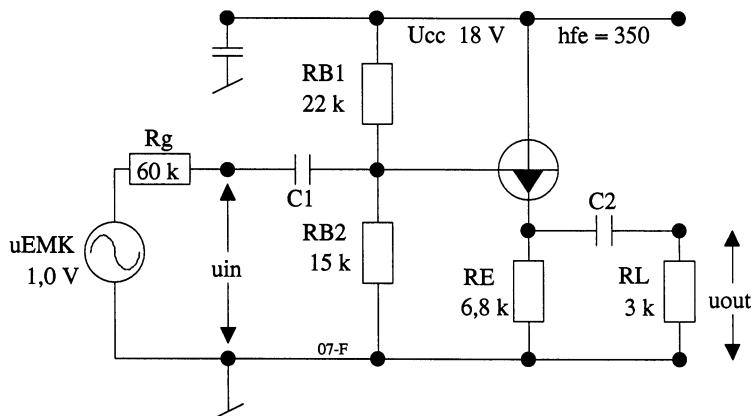

Når indgangsspændingen beregnes, skal man kende generatorens tomgangsspænding  $uEMK$ , generatorens udgangsmodstand og trinnete indgangsimpedans.

Kender man dem, findes indgangsspændingen ved hjælp af spændingsdelerformlen.

**Hvilken værdi får indgangsspændingen, når  $Zin = 8,9 \text{ k}\Omega$ ?**

$$u_{in} = \frac{uEMK \times Zin}{Zin + Rg} = \frac{1,0 \text{ V} \times 8,9 \text{ k}}{8,9 \text{ k} + 60 \text{ k}} = \underline{\underline{129 \text{ mV}}}$$

## 2.6 Udgangsspændingen

Når man kender indgangsspændingen og spændingsforstærkningen, kan udgangsspændingen beregnes.

$$u_{out} = u_{in} \times A_u = 129 \text{ mV} \times 0,988 = \underline{\underline{127 \text{ mV}}}$$


## 2.7 Strømforstærkning

Strømforstærkningen er en størrelse man normalt ikke beregner. Signalstrømmen der løber ind i basis, bliver forstærket med  $hfe$ .

Da  $hfe$  er stor, siger man, at strømforstærkningen er stor.

Strømforstærkningen =  $hfe = 350$  i det viste eksempel.

## 2.8 Fasedrejning

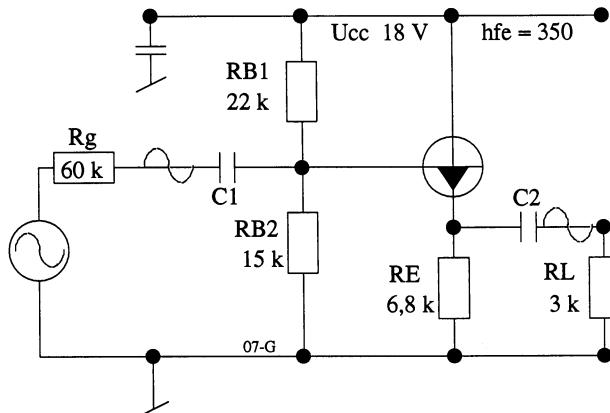

Start med at signalet på indgangen går i positiv retning.

**Hvilken betydning får det for diodestrækningen mellem basis og emitter. Åbner eller lukker den?**

Den åbner.

**Hvilken betydning får det for basisstrømmen.  
Stiger eller falder den?**

Den stiger.

**Hvilken betydning får det for emitterstrømmen.  
Stiger eller falder den?**

Den stiger.

**Hvilken betydning får det for spændingsfaldet over emittermodstanden. Stiger eller falder den?**


Den stiger.

**Hvilken betydning får det for spændingen på emitteren.  
Stiger eller falder den?**

Den stiger.

Når spændingen stiger på basis, stiger den på emitteren.  
Det giver en fasedrejning på 0 grader.

### 3.0 Eksempel 1

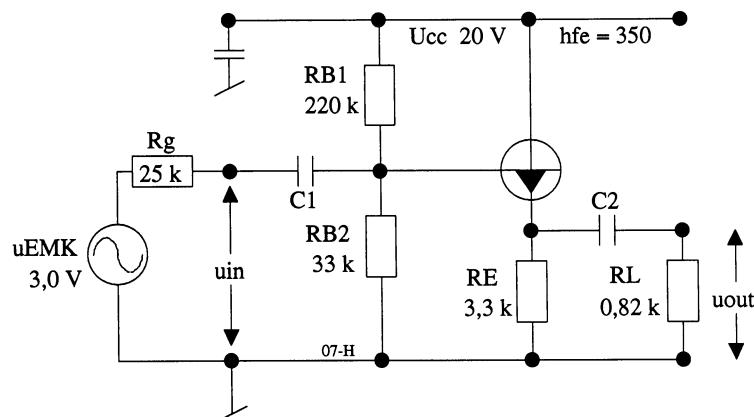

Beregn følgende.

UB er ca. \_\_\_\_\_

UE er ca. \_\_\_\_\_

IE er ca. \_\_\_\_\_

hie er ca. \_\_\_\_\_

Zin er ca. \_\_\_\_\_

Zout er ca. \_\_\_\_\_

Au er ca. \_\_\_\_\_

uin er ca. \_\_\_\_\_

uout er ca. \_\_\_\_\_

### 3.1 Facitliste til eksempel 1

$$U_B = \frac{U_{CC} \times R_B2}{R_B1 + R_B2}$$

$$U_B = \frac{20 \text{ V} \times 33 \text{ k}}{220 \text{ k} + 33 \text{ k}} = \underline{\underline{2,6 \text{ V}}}$$

$$U_E = U_B - 0,6 \text{ V}$$

$$U_E = 2,6 \text{ V} - 0,6 \text{ V} = \underline{\underline{2,0 \text{ V}}}$$

$$I_E = \frac{U_E}{R_E} = \frac{2 \text{ V}}{3,3 \text{ k}} = \underline{\underline{606 \mu\text{A}}}$$

$$h_{ie} = \frac{25 \text{ m}}{I_E} \times h_{fe}$$

$$h_{ie} = \frac{25 \text{ m}}{606 \mu\text{A}} \times 350 = \underline{\underline{14,4 \text{ k}\Omega}}$$

$$Z_{in} = R_B1 // R_B2 // (h_{ie} + (R_E // R_L) \times h_{fe}) =$$

$$Z_{in} = 220 \text{ k} // 33 \text{ k} // (14,4 \text{ k} + (3,3 \text{ k} // 0,82 \text{ k}) \times 350) )$$

$$Z_{in} = \underline{\underline{25,7 \text{ k}\Omega}}$$

Hvis  $h_{ie}$ ,  $R_E$  og  $R_L$  udelades i formlen bliver  $Z_{in}$ .

$$Z_{in} = R_B1 // R_B2$$

$$Z_{in} = 220 \text{ k} // 33 \text{ k} = \underline{\underline{28,6 \text{ k}\Omega}}$$

**Her sættes  $Z_{in}$  til  $28,6 \text{ k}\Omega$**

$$Z_{out} = \frac{(h_{ie} + (R_B1 // R_B2 // R_g))}{h_{fe}}$$

$$Z_{out} = \frac{(14,4 \text{ k} + (220 \text{ k} // 33 \text{ k} // 25 \text{ k}))}{350} = \underline{\underline{77,5 \Omega}}$$

$$Au = \frac{RE//RL}{RE//RL + \frac{25m}{IE}}$$

$$Au = \frac{3,3\text{ k} // 0,82\text{ k}}{3,3\text{ k} // 0,82\text{ k} + \frac{25m}{0,606m}}$$

$$Au = \underline{0,941 \text{ gang} \sim 0 \text{ dB}}$$

Hvis generatormodstanden er stor, skal man være opmærksom på, at uEMK og uin er forskellige.

$$u_{in} = \frac{ugen \times Z_{in}}{Rg + Z_{in}}$$

$$u_{in} = \frac{3\text{ v} \times 28,6\text{k}}{25\text{k} + 28,6\text{k}} = \underline{1,6\text{ V}}$$


$$u_{out} = u_{in} \times Au$$

$$u_{out} = 1,6\text{ V} \times 0,941 = \underline{1,5\text{ V}}$$

Normalt sættes Au til 1. Derfor er uout = uin.

## 4.0 Opgaver

### Opgave 1

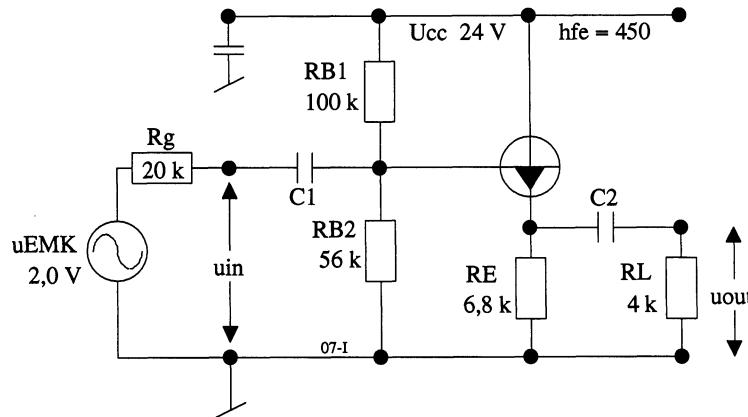

Beregn følgende.

$U_B$  er ca. \_\_\_\_\_

$U_E$  er ca. \_\_\_\_\_

$I_E$  er ca. \_\_\_\_\_

$Z_{in}$  er ca. \_\_\_\_\_


$Z_{out}$  er ca. \_\_\_\_\_

$A_u$  er ca. \_\_\_\_\_

$u_{in}$  er ca. \_\_\_\_\_

$u_{out}$  er ca. \_\_\_\_\_

## Opgave 2

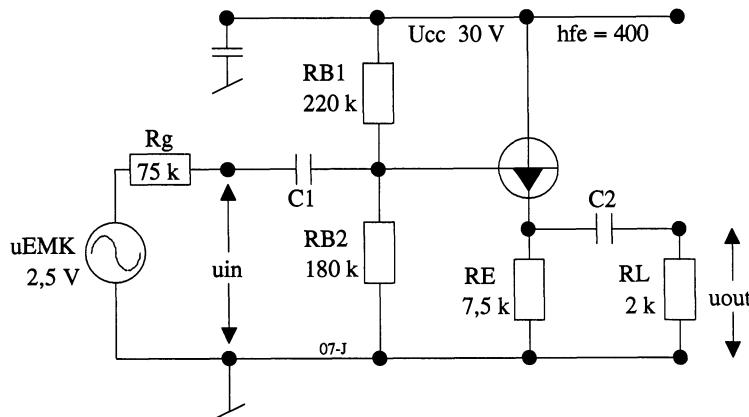

Beregn følgende.

$U_B$  er ca. \_\_\_\_\_

$U_E$  er ca. \_\_\_\_\_

$I_E$  er ca. \_\_\_\_\_

$Z_{in}$  er ca. \_\_\_\_\_

$Z_{out}$  er ca. \_\_\_\_\_

$A_u$  er ca. \_\_\_\_\_

$u_{in}$  er ca. \_\_\_\_\_

$u_{out}$  er ca. \_\_\_\_\_

## 5.0 Facitliste

### DC beregninger, side 3

UB er ca. 7,3 V      UE er ca. 6,7 V      IE er ca. 985  $\mu$ A

hie er ca. 8,9 k $\Omega$ .

### Opgave 1, side 14

UB er ca. 8,6 V      UE er ca. 8,0 V      IE er ca. 1,2 mA

Zin er ca. 35 k $\Omega$       Zout er ca. 50  $\Omega$       Au er ca. 1 gg

uin er ca. 1,3 V      uout er ca. 1,3 V

### Opgave 2, side 15

UB er ca. 13,3 V      UE er ca. 12,9 V      IE er ca. 1,7 mA

Zin er ca. 98 k $\Omega$       Zout er ca. 120  $\Omega$       Au er ca. 1 gg

uin er ca. 1,3 V      uout er ca. 1,3 V