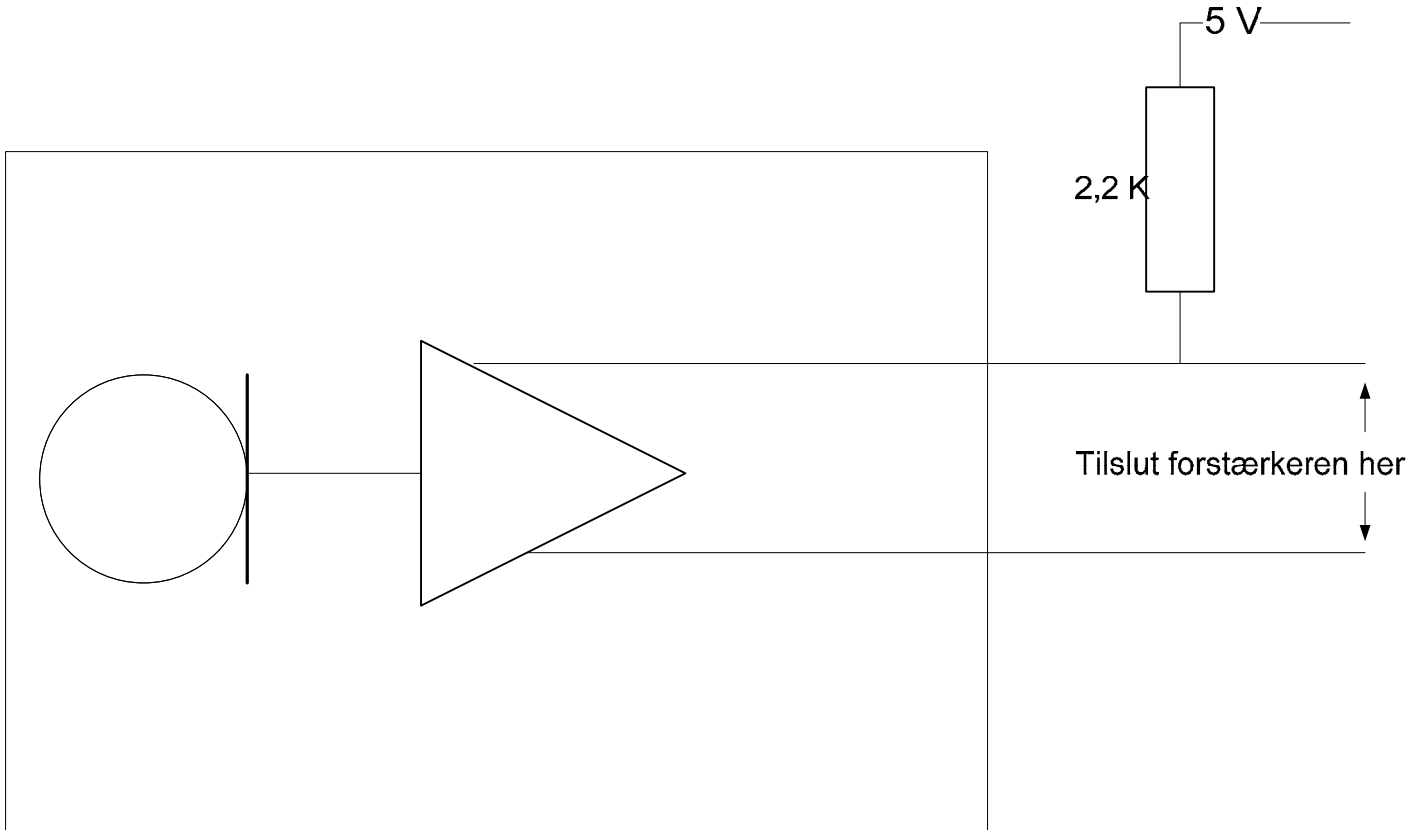


## Opgave i konstruktion af mikrofon forstærker

Benyt mikrofonen i et headset.:



- Undersøg udgangsspændingen fra Mic.
- Find max effekt ind i højttaleren i headsettet (pas på ørene!!!!)
- Konstruerer en 2 trins forstærker med ubalanceret udgang.
- Benyt print fra fejlfinding på transsistortrin!!!
- Der skal et lavpas filter ind i forstærkeren, mic. er meget følsom (0-100K Hz)!!!